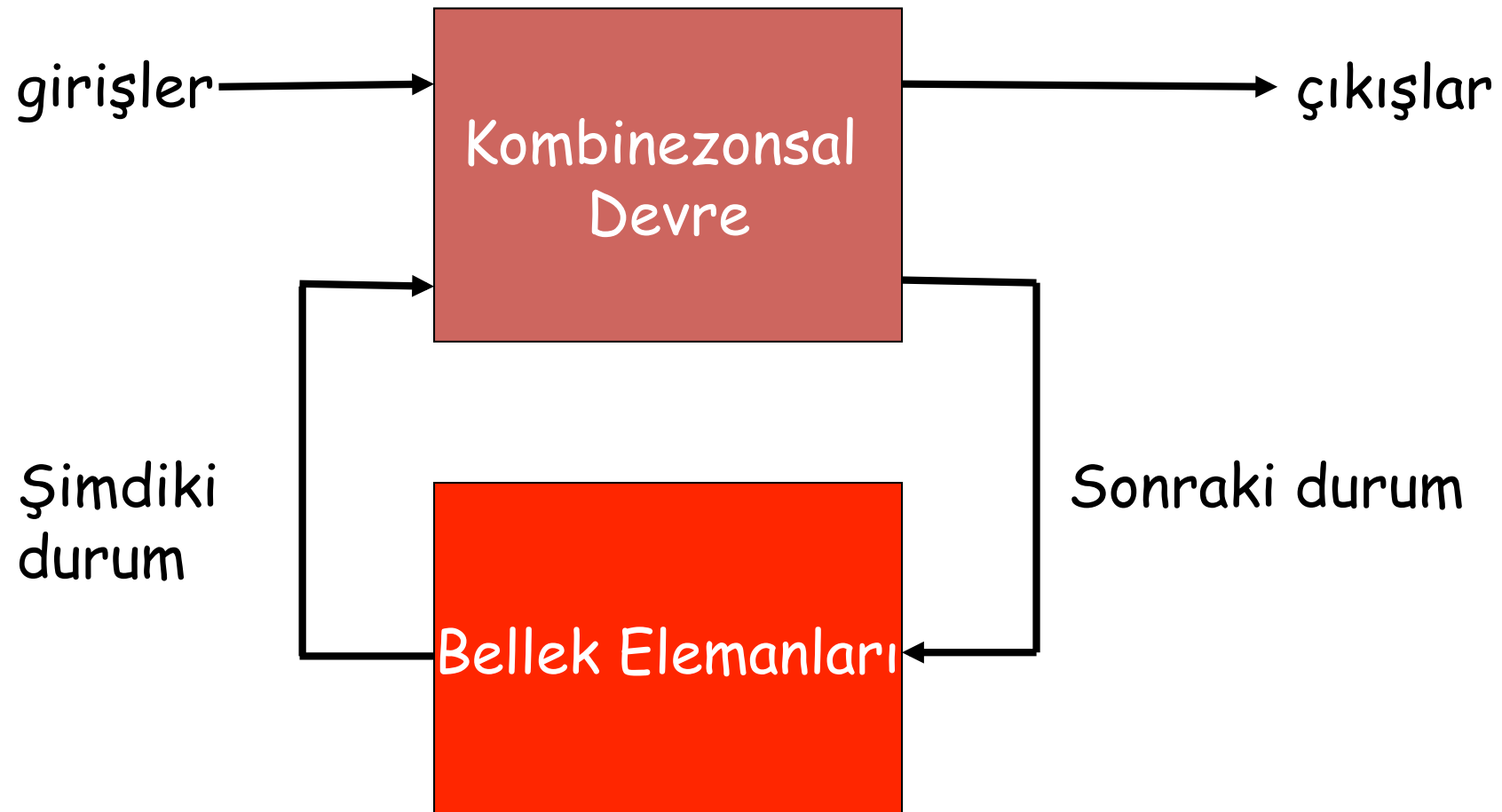


# Ardışıl Devre Modeli



Şimdiki durum daha önceki girişlere bağlıdır.


# Senkron Ardışıl Devreler

- İşaretler bellek elemanlarını zamanın ayırık anlarında etkilerler.
- Ayırık anlar senkronizasyon gerektirir.
- Senkronizasyon ortak bir saat ile sağlanır.
- “Saat üretici” periyodik darbe dizisi üreten bir devredir.
- Bellek elemanlarının durumu her saat darbesinde güncellenir.


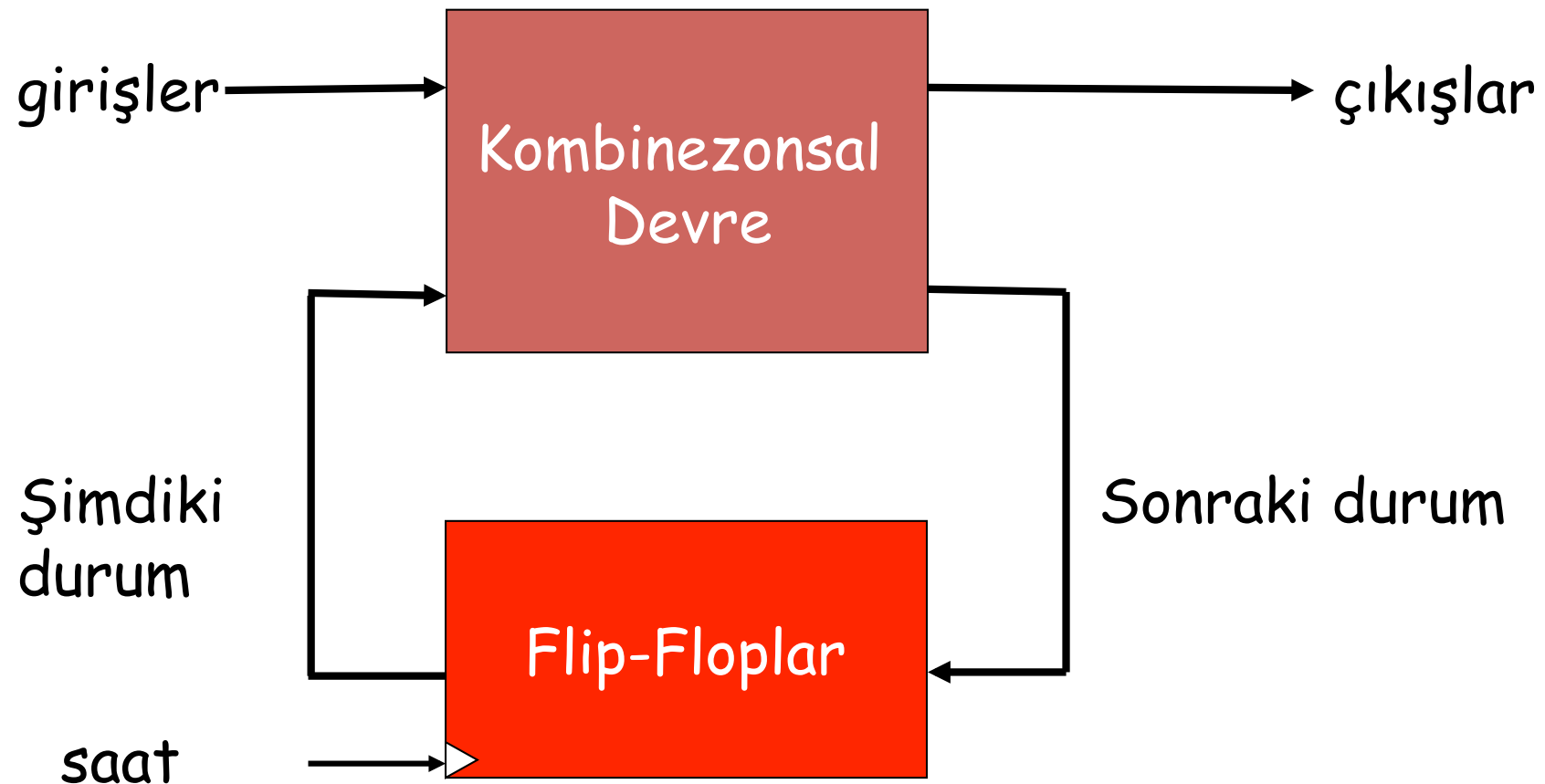
# Senkron Ardışıl Devreler


- Bellek elemanları 1-bitlik bilgi saklayabilen flip-flop lardır.



# Latch ler

- Temel bellek elemanları
- Bir latch ikili durumunu sonsuza kadar koruyabilen bir bellek elemanıdır.
- Latch ler asenkron devrelerdir ve çalışmak için saat işaretine ihtiyaçları yoktur.
- Bu sebeple senkron ardışıl devrelerde doğrudan kullanılmazlar.
- Flip-flop ları elde etmek için kullanılırlar.

# SR-Latch

 

S	R	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	X	X


$$Q_1 = (R + Q_2)' = R' Q_2'$$

$$Q_2 = (S + Q_1)' = S' Q_1'$$

$$Q_1 = Q_2'$$

Tanımsız

# SR-Latch

 


$$Q = (S Q')' = S' + Q$$
$$Q' = (R Q)' = R' + Q'$$

S	R	Q	Q'
0	0	x	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0
1	1	0	1

Tanımsız

# Kontrol Girişli SR-Latch

 


$$Q = ((S \ C)'Q')' = SC + Q$$

$$Q' = ((R \ C)'Q)' = RC + Q'$$

C	S	R	Q	Q'
0	X	X	Değişme yok	
1	0	0	Değişme yok	
1	0	1	Q = 0 Reset durumu	
1	1	0	Q = 1 Set durumu	
1	1	1	Tanımsız	
 
# D-Latch

- Tanımsız hal devrede kararsızlığa sebep olabileceği için SR latch ler sık kullanılmaz.
- Çözüm: D-latch ler




Bu devre S ve R girişlerinin her zaman birbirlerinin tümleyeni olmasını sağlar.




# D-Latch

C	D	Q'nun sonraki durumu
0	X	Değişim yok
1	0	Q = 0; reset durumu
1	1	Q = 1; set durumu

- C=1 iken D girişi örneklenir.

 

SR-latch

 


D-latch

# Saklama elemanı olarak D-Latch

- D-latch ler geçici saklama için kullanılabilirler.
- $C = 1$  olduğu sürece D-latch girişi çıkışa aktarılır.
- $C = 0$  olduğu sürece bilgi korunur.
- Latch ler seviye tetiklemeli olarak adlandırılır.
  - $C$  lojik-1 seviyesinde kaldığı sürece veri girişindeki değişim durumu ve latch çıkışını değiştirir.
- Bellek elemanlarının durumları senkron olarak değişmeli.
- Düşen veya yükselen kenar tetiklemeli bellek elemanlarına flip-flop lar denir.

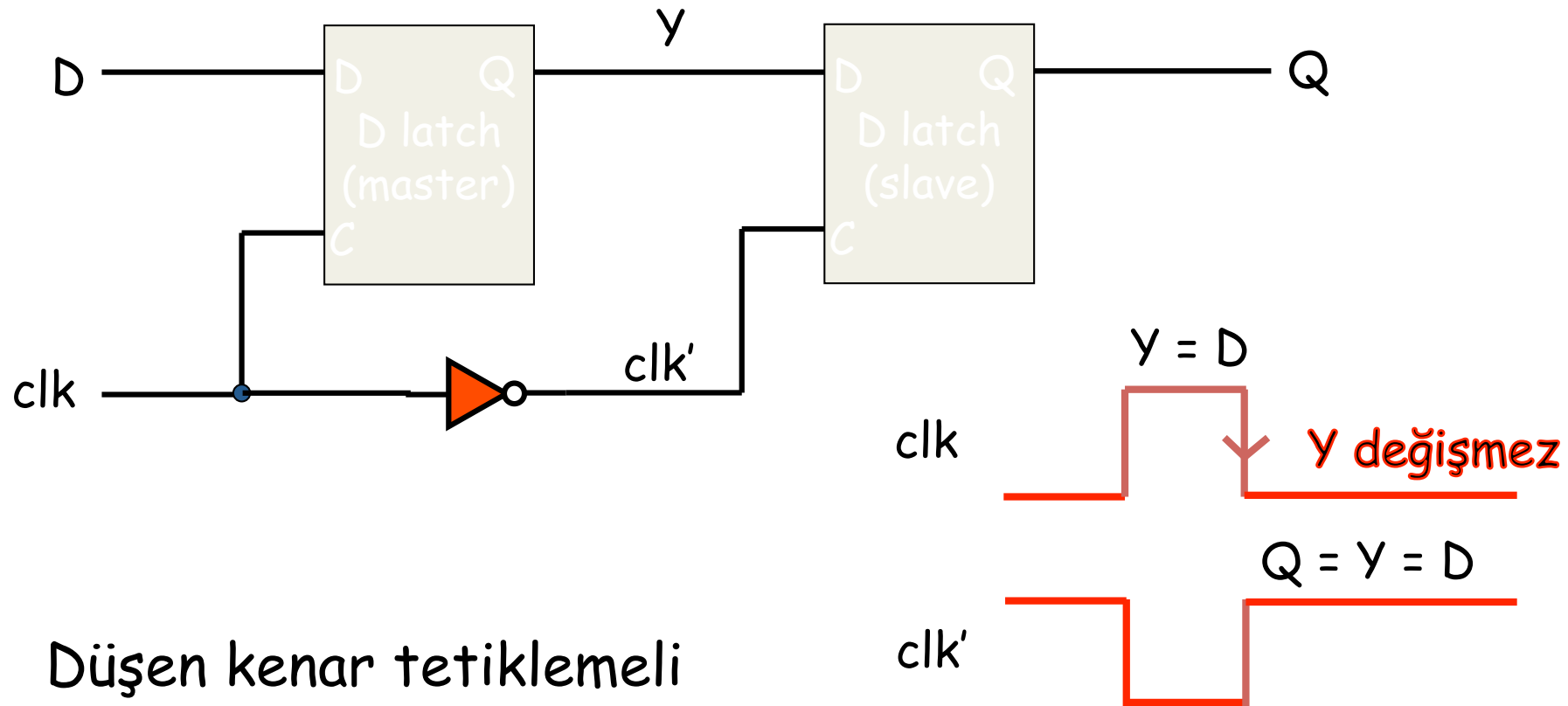
# Kenar Tetiklemeli D Flip-Flop

- Kenar tetiklemeli D flip-flop iki D latch kullanılarak yapılabilir.




Düŝen kenar tetiklemeli  
D flip-flop


# Yükselen Kenar Tetiklemeli D Flip-Flop

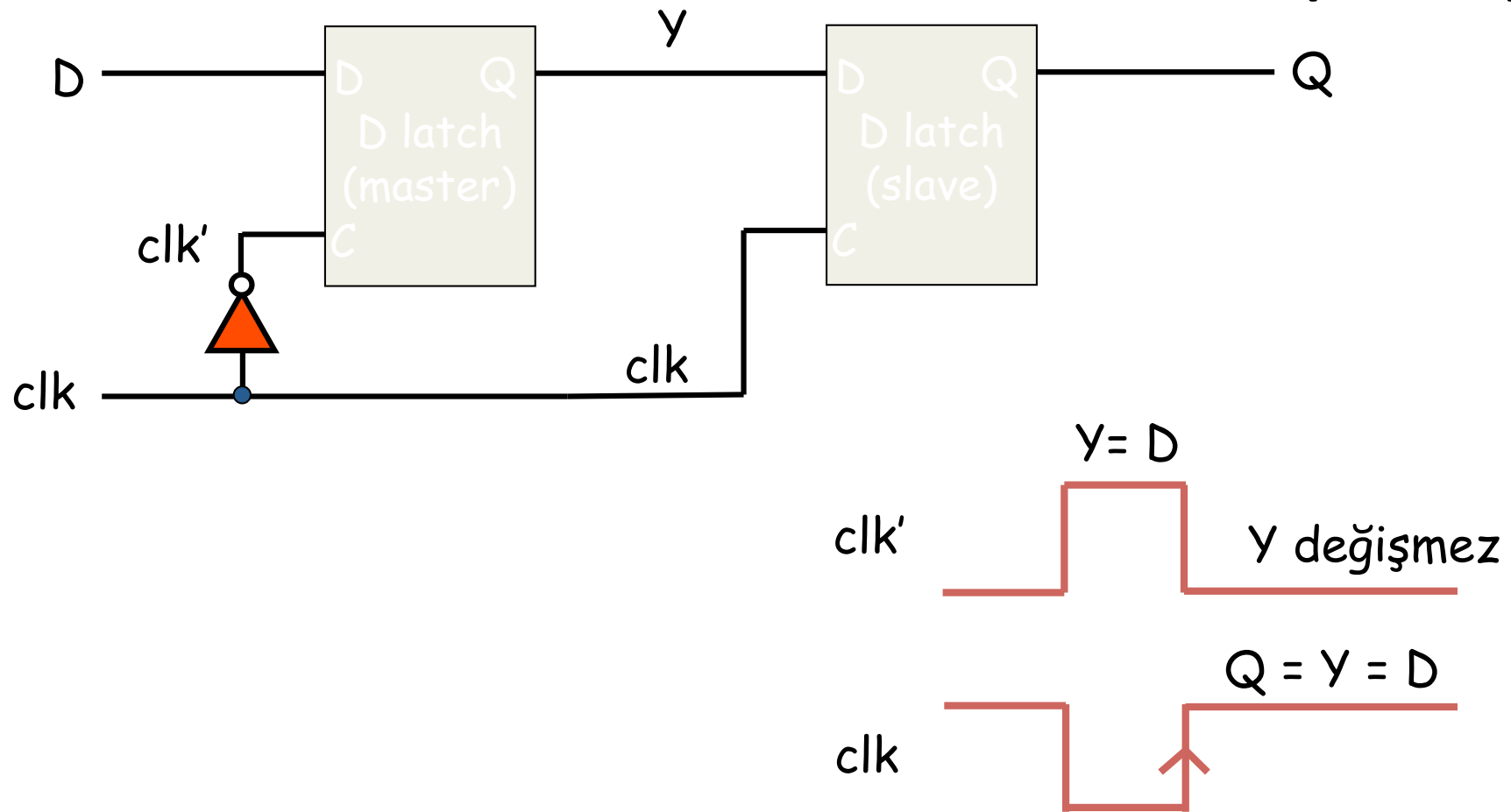

# D Flip-Flop Sembolleri

 


Yükselen kenar tetiklemeli  
D Flip-Flop

 

Düşen kenar tetiklemeli  
D Flip-Flop

- Karakteristik denklem
  - $Q(t+1) = D$

# JK Flip-Flop lar

 


J	K	Q(t+1)	Sonraki durum
0	0	Q(t)	Değişim yok
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'(t)	Tümleyen

## Karakteristik Tablo

- Karakteristik denklem
  - $Q(t+1) = JQ'(t) + K'Q(t)$



# T (Toggle) Flip-Flop

 

T	Q(t+1)	next state
0	Q(t)	no change
1	Q'(t)	Complement

Karakteristik Tablo

  - Karakteristik denklem
  - $Q(t+1) = T \oplus Q = TQ' + T'Q$




# Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi

- Amaç:
  - Senkron ardışıl devrelerin davranışını bulmak.
  - “Davranış”
    - Girişler
    - Çıkışlar
    - Flip-flop ların durumları kullanılarak elde edilir.
  - Çıkış ve sonraki durumun Boole fonksiyonlarını bulmak.
    - çıkış ve durum denklemleri
    - (durum) tablosu
    - (durum) diyagramı



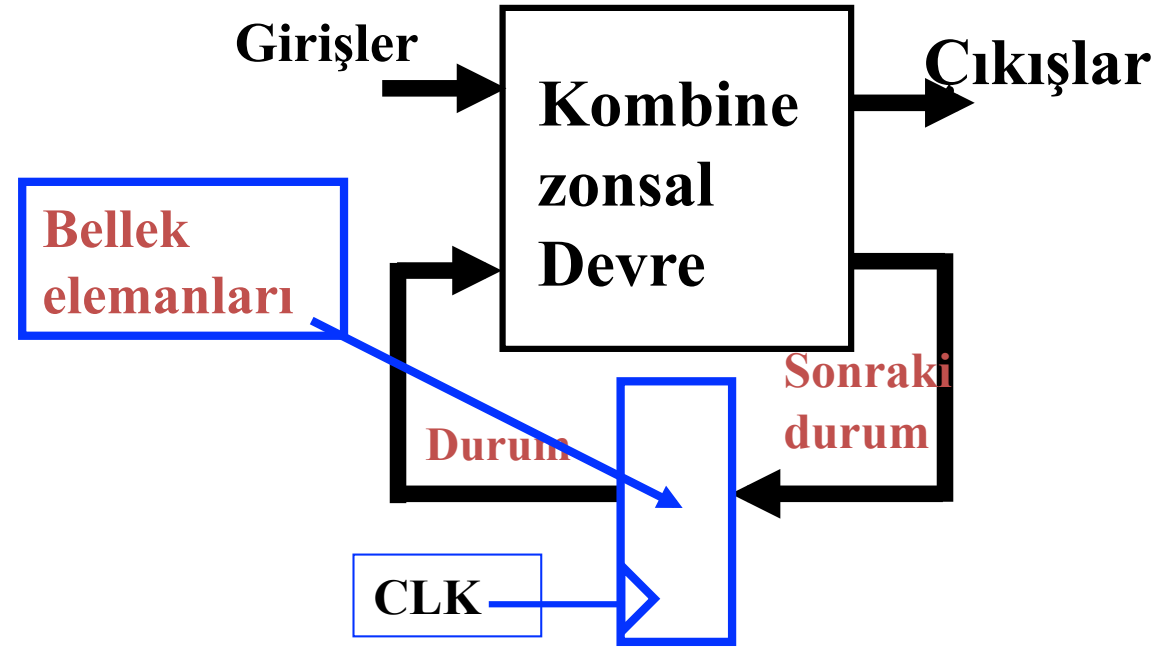
# Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi

- $t$  anındaki şimdiki durum flip-flop dizisinde saklanır.
- $(t+1)$  anındaki sonraki durum durum ve girişlerin oluşturduğu bir Boole fonksiyonu.
- $t$  anındaki çıkışlar şimdiki durumlar ve bazen de girişlere bağlı Boole fonksiyonları.



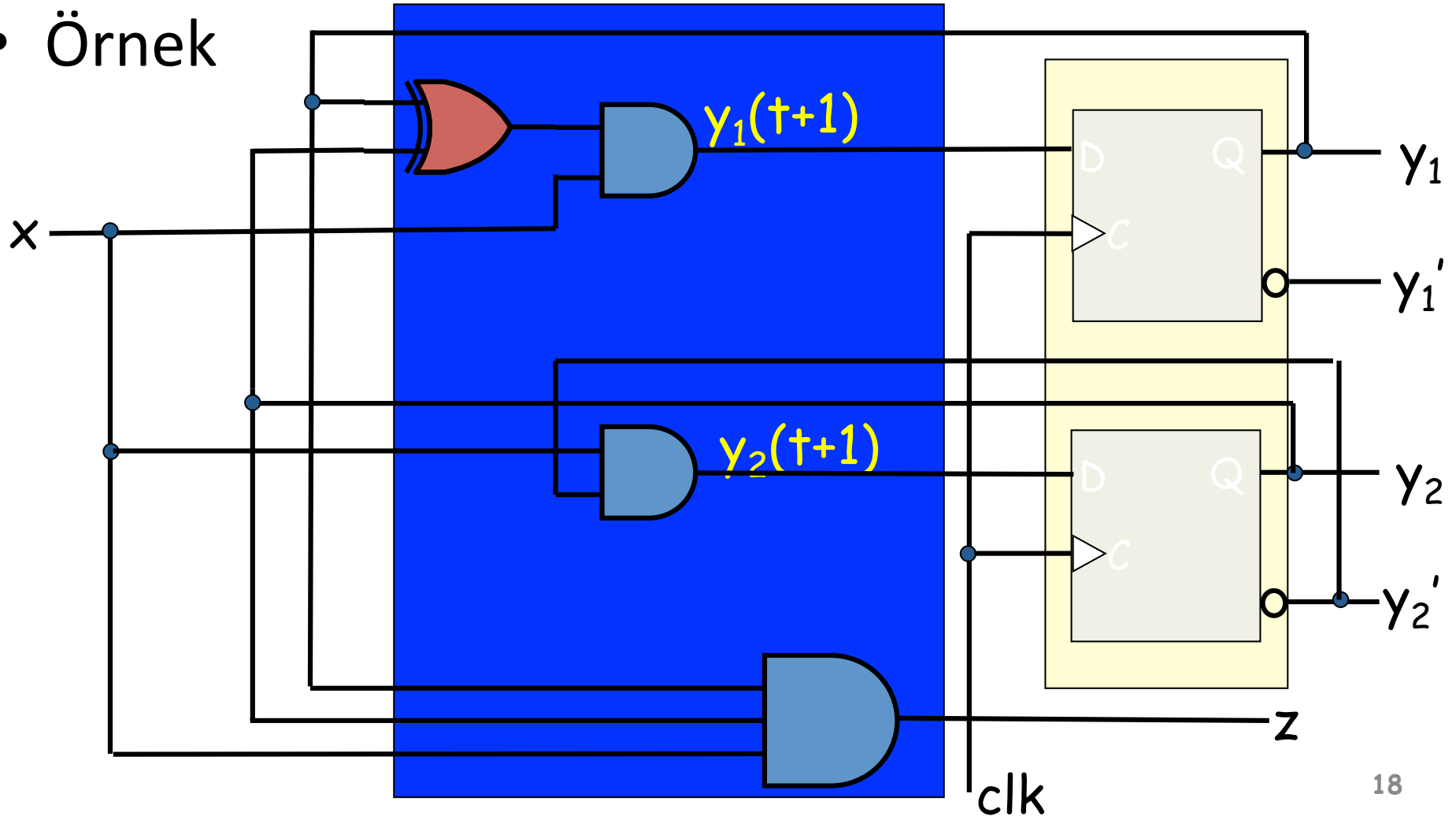
# Durum Denklemleri

- Aynı zamanda geçiş denklemleri de denir.
  - Sonraki durumu şimdiki durum ve girişlerin bir fonksiyonu olarak verir.
- Örnek


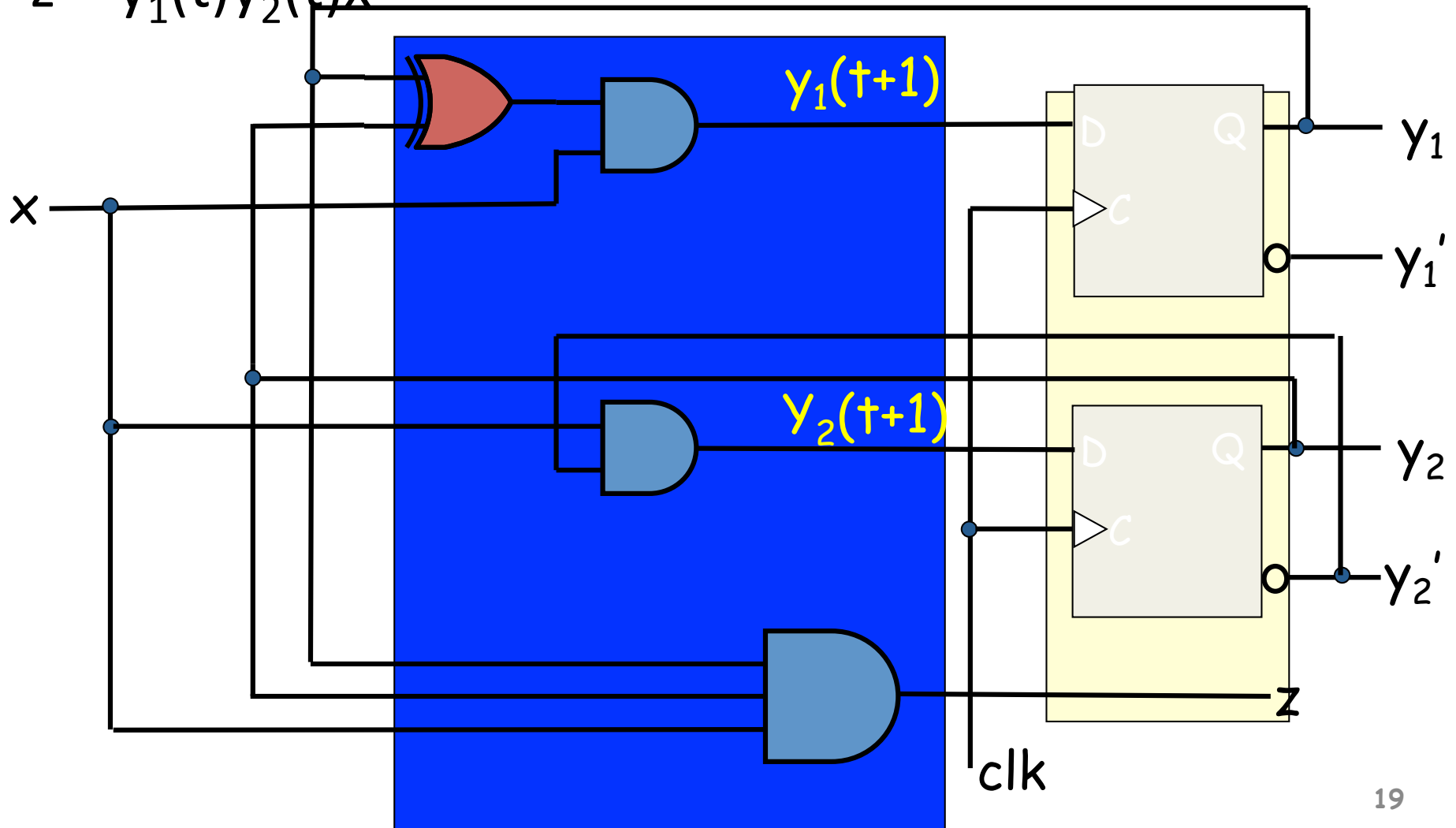
# Çıkış ve Durum Denklemleri

- $y_1(t+1) = (y_1(t) \oplus y_2(t)) x$
- $y_2(t+1) = x y_2(t)'$
- $z = y_1(t)y_2(t)x$




# Örnek: Durum (Geçiş) Tablosu

$y_1(t+1) = ?$        $y_2(t+1) = ?$        $z = ?$

Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		çıkış
$y_1$	$y_2$	$x$	$y_1$	$y_2$	$z$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

m FF ve n girişi olan senkron ardışıl bir devrenin durum tablosunda  $2^{m+n}$  satır vardır.

# Örnek: Durum Diyagramı

 


Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		Çıkış
y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	x	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Durum diyagramı ile durum tablosu aynı bilgiyi verir.

# JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- D tipi flip-flop da durum denklemi flip-flop un giriş denklemi ile aynı
  - $Q(t+1) = D$
- JK tipi flip-flop larda bu iki denklem farklı
  - Amacımız durum denklemlerini bulmak.
  - Yöntem
    1. Flip-flop giriş denklemlerinin bulunması
    2. Her giriş denkleminin doğruluk tablosu oluşturulması
    3. Flip-flop ların karakteristik tablosu kullanılarak durum tablosundaki sonraki durum değerlerinin belirlenmesi
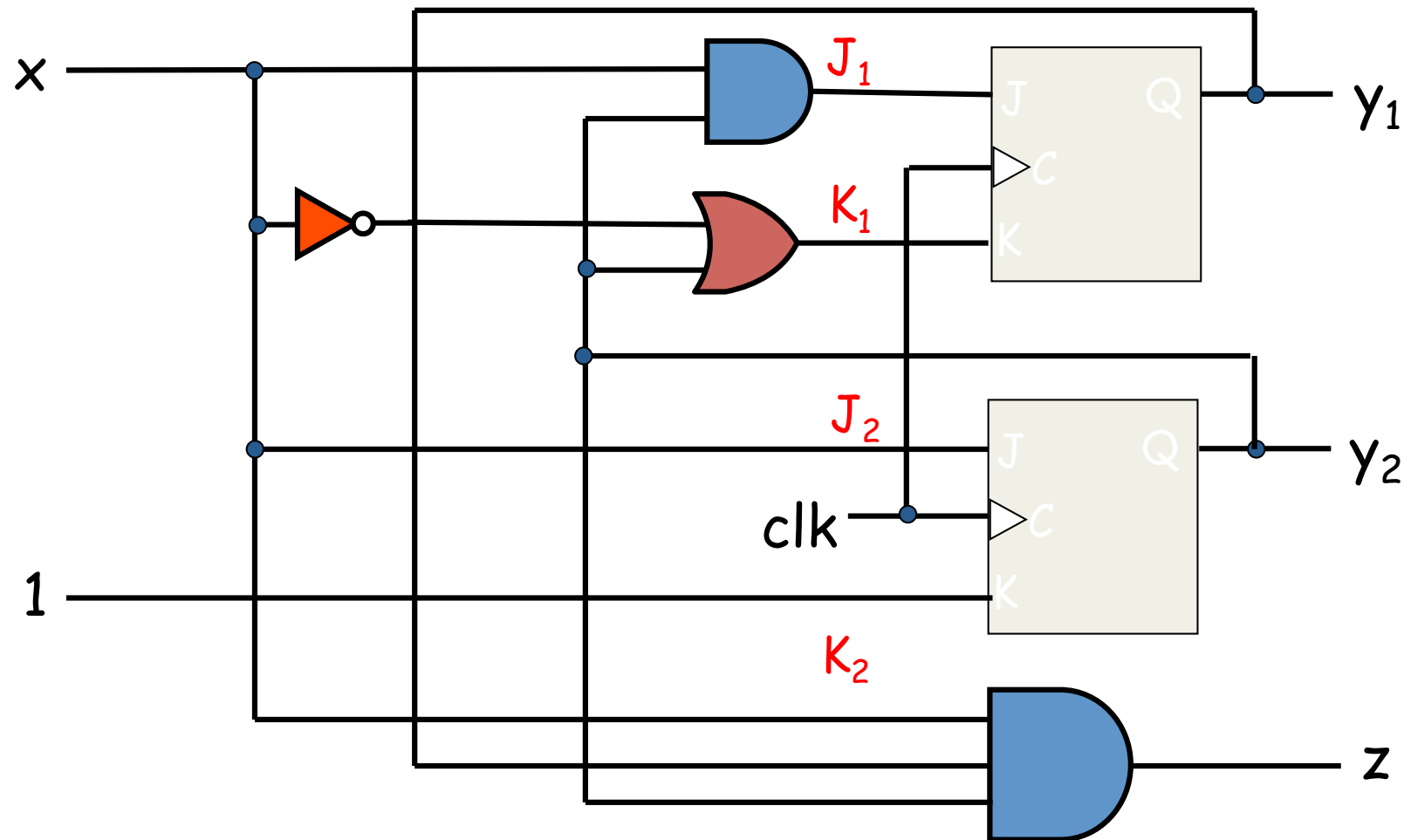
# Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz



- Flip-flop input equations
  - $J_1 = xy_2$                       ve                       $K_1 = x' + y_2$
  - $J_2 = x$                               ve                       $K_2 = 1$

# Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

$$\begin{array}{ll} - J_1 = xy_2 & \text{ve} \quad K_1 = x' + y_2 \\ - J_2 = x & \text{ve} \quad K_2 = 1 \end{array}$$

Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		FF girişleri			
$y_1$	$y_2$	$x$	$Y_1$	$Y_2$	$J_1$	$K_1$	$J_2$	$K_2$
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1



# Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- Karakteristik Denklemler

- $Y_1 = J_1 y_1' + K_1' y_1$

- $Y_2 = J_2 y_2' + K_2' y_2$

- Flip-flop giriş denklemleri

- $J_1 = xy_2$                       ve                       $K_1 = x' + y_2$


- $J_2 = x$                               ve                               $K_2 = 1$

- Durum denklemleri

- $Y_1 = xy_2 y_1' + (x' + y_2)' y_1 = xy_2 y_1' + xy_2' y_1 = x(y_2 \oplus y_1)$

- $Y_2 = xy_2' + 1' y_2 = xy_2'$

# Durum Diyagramı

 


Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		Çıkış
y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	x	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1

Devre ne yapıyor?

# T tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- Yöntem aynı
- Örnek

$$T_1 = xy_0$$
$$T_2 = x$$

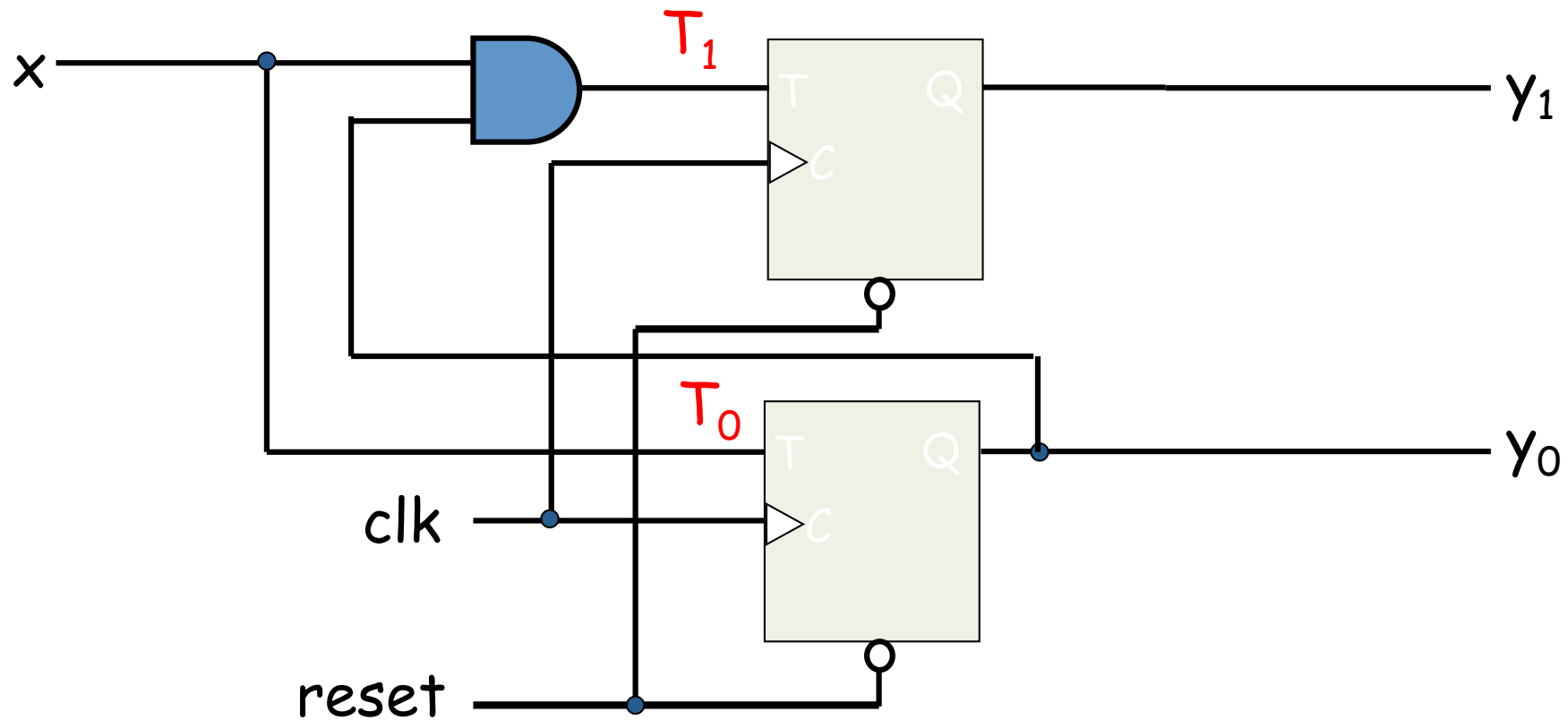

# Örnek: T tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- Karakteristik Denklemleri

- $Y_0 = T_0 \oplus y_0$

- $Y_1 = T_1 \oplus y_1$

- Flip-flop giriş denklemleri

- $T_1 = x y_0$

- $T_0 = x$

- Durum denklemleri


- $Y_0 = x \oplus y_0$

- $Y_1 = x y_0 \oplus y_1$

# Durum Tablosu ve Diyagramı

- $Y_0 = x \oplus y_0$
- $Y_1 = x y_0 \oplus y_1$

Şimdiki Durum		Giriş $x$	Sonraki Durum		Çıkış	
$y_1$	$y_0$		$y_1$	$y_0$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1

 

# Moore ve Mealy Modelleri

- Senkron ardışıl devreler veya senkron makinalar aynı zamanda sonlu durum makinaları (*Finite State Machines* (FSMs)) olarak adlandırılırlar.

- İki tip model vardır:


- **Moore Modeli**

- E. F. Moore tarafından ortaya atılmıştır.
- Çıkışlar SADECE durumlara bağlıdır.
- Çıkışlar durum diyagramında durumların üzerinde gösterilir.

- **Mealy Modeli**

- G. Mealy tarafından ortaya atılmıştır.
- Çıkışlar girişlere VE durumlara bağlıdır.
- Çıkışlar durum diyagramında durum geçiş çizgilerinin üzerinde gösterilir.


# Örnek: Mealy ve Moore Makinaları

 

Mealy makinası

- $x$  ve  $y$  girişleri senkron değiller.
- Bu sebeple, çıkışlar kısa süreli yanlış değerler alabilirler.
- Girişler saat işareti ile senkron hale getirilmelidir veya
- Çıkışlar sadece saatin yükselen kenarında örneklenmelidir.

# Örnek: Moore Makinası

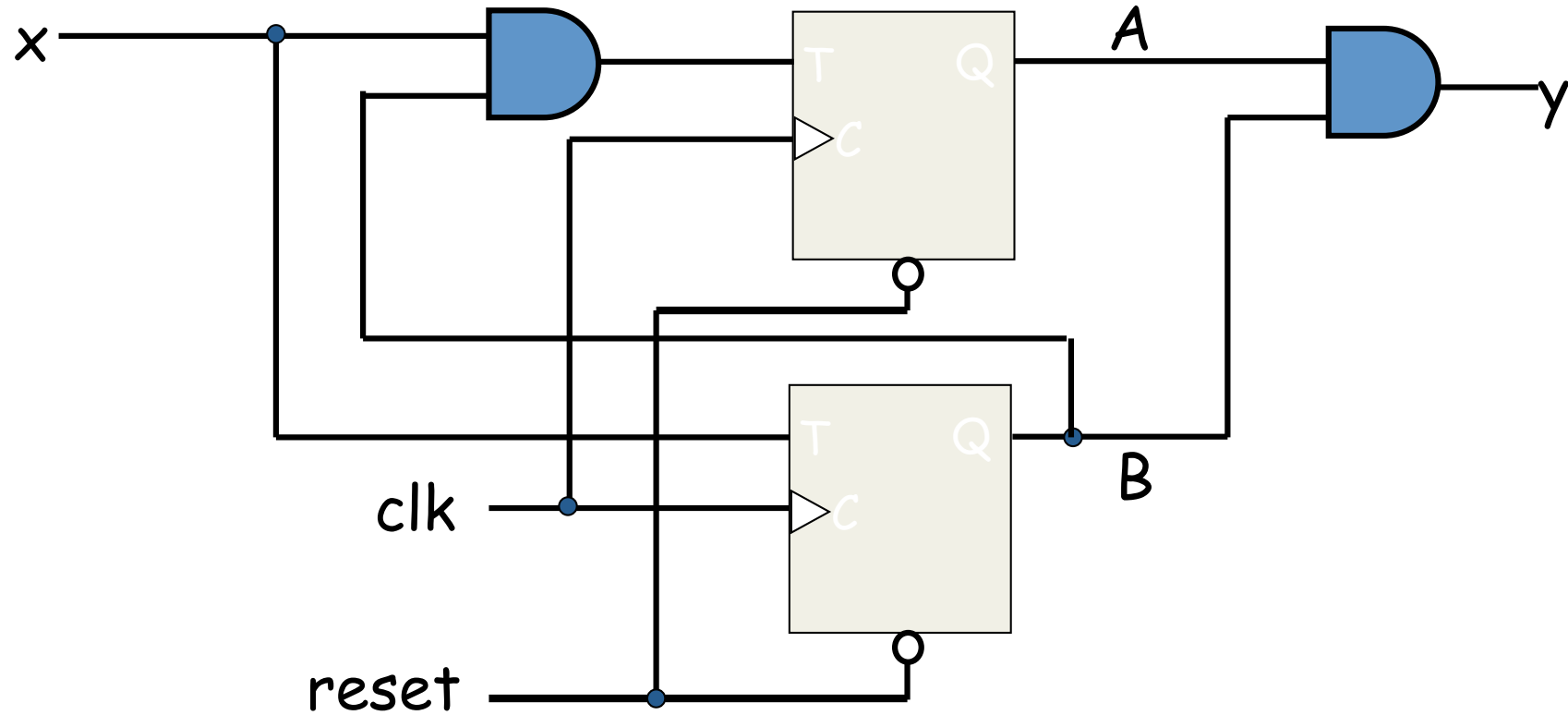


- Çıkışlar saat işareti ile senkron olarak çalışır.




# Moore ve Mealy Örnek Diyagramları

- Mealy Modeli durum diyagramı

 

- Moore Modeli durum diyagramı

 

# Moore ve Mealy Örnek Durum Tabloları

- Moore Model durum tablosu

Şimdiki Durum	Sonraki Durum		Çıkış
	x=0	x=1	
0	0	1	0
1	0	2	0
2	0	2	1

- Mealy Model durum tablosu

Şimdiki Durum	Sonraki Durum		Çıkış	
	x=0	x=1	x=0	x=1
0	0	1	0	0
1	0	1	0	1

# Senkron Ardışıl Devre Tasarımı

1. Problemin sözle tanımı
2. Durum diyagramının çizilmesi
3. Durumların indirgenmesi:  $s$  = durum sayısı
4. Flip-flop sayısının belirlenmesi:  $n = \lceil \log_2 s \rceil$
5. Durumların kodlanması:  $\underbrace{00 \dots 0}_{n-bit}, \underbrace{00 \dots 1}_{n-bit}, \underbrace{00 \dots 10}_{n-bit}, \dots$
6. Durum tablosunun çıkarılması
7. Flip-flopların tipinin belirlenmesi
8. Boole Fonksiyonlarının elde edilmesi
  1. Flip-flopların giriş fonksiyonları
  2. Çıkış fonksiyonları
9. Boole fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi


# Örnek: Senkron Ardışıl Devre Tasarımı

- Sözle tanım
  - **1. Adım:** 1-bitlik girişinden ard arda 3 tane veya daha fazla 1 geldiğini sezen devreyi tasarlayınız.
  - Giriş: herhangi bir uzunluktaki bit dizisi
  - Çıkış:
    - “1” : eğer devre istenen diziyi yakalamışsa
    - “0” : diğer hallerde

# Örnek: Durum Diyagramı


2. Adım: Durum diyagramının çizilmesi

0/0

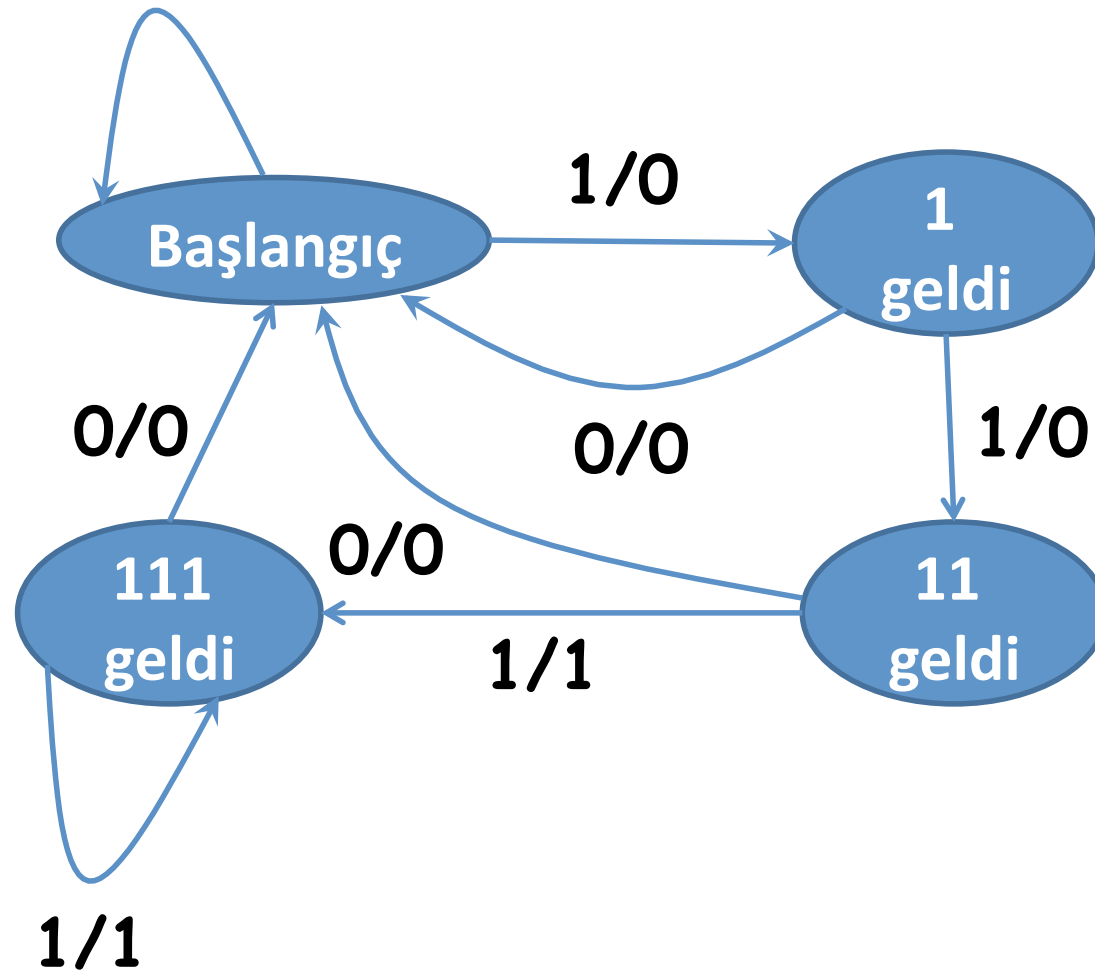

# D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

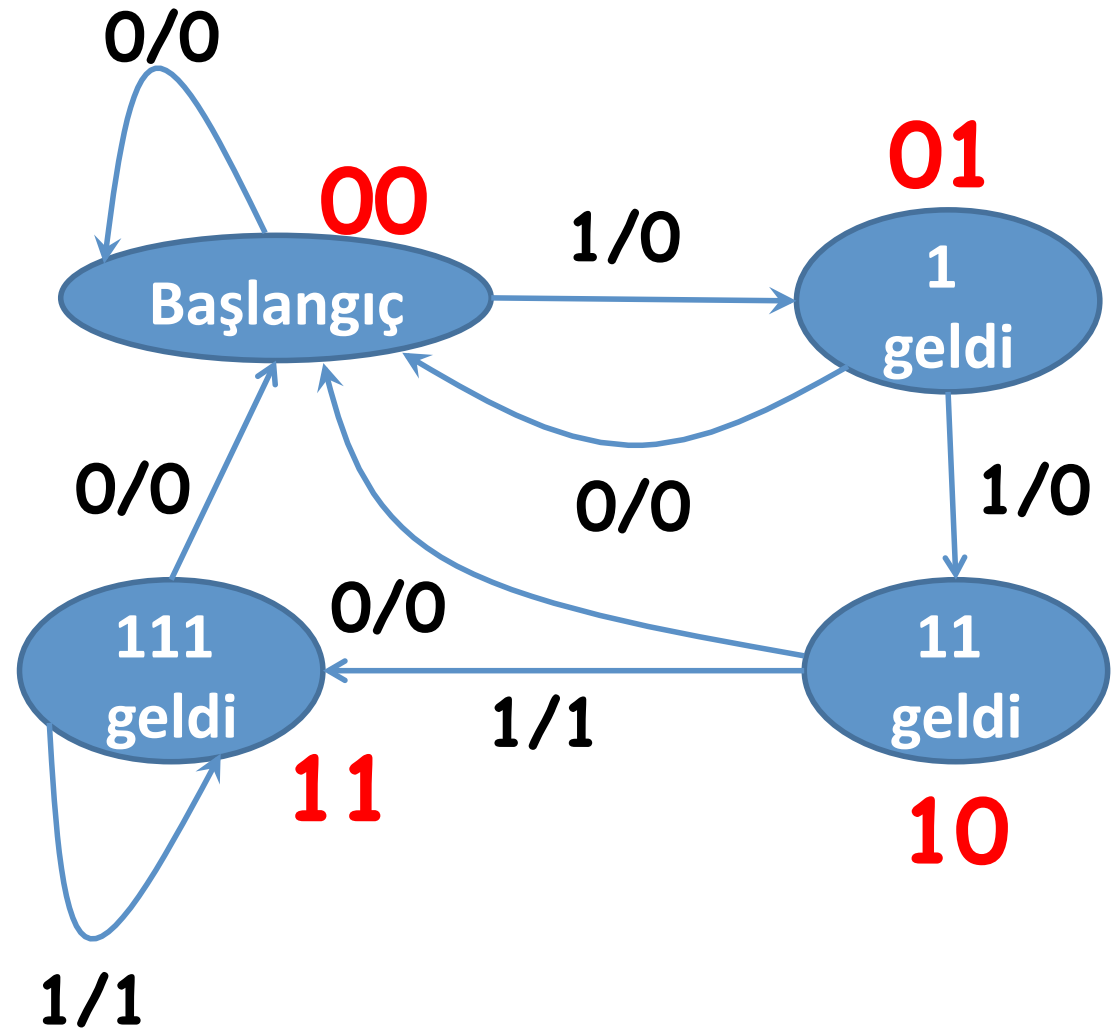- **3. Adım:** Durum indirgeme
  - Mümkün değil
- **4. Adım:** Flip-flop sayısı
  - 4 durum
  - ? flip-flop
- **5. Adım:** Durum kodlama



# D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- 6. Adım: Durum tablosunun çıkarılması

Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		Çıkış
$y_1$	$y_2$	$x$	$y_1$	$y_2$	$z$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

# D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- **7. Adım:** Flip-flopların tipinin belirlenmesi
  - D tipi flip-floplar
- **8. Adım:** Boole Fonksiyonlarının elde edilmesi
  - $D_1$  ve  $D_2$  için Boole fonksiyonları

		$y_2x$			
		00	01	11	10
$y_1$	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0

$$D_1 = y_1x + y_2x$$

		$y_2x$			
		00	01	11	10
$y_1$	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	0

$$D_2 = y_1x + y_2'x$$



# D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

– Z için Boole fonksiyonu


		$y_2 \backslash y_1$			
		00	01	11	10
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	

$$z = y_1 y_2$$


# D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

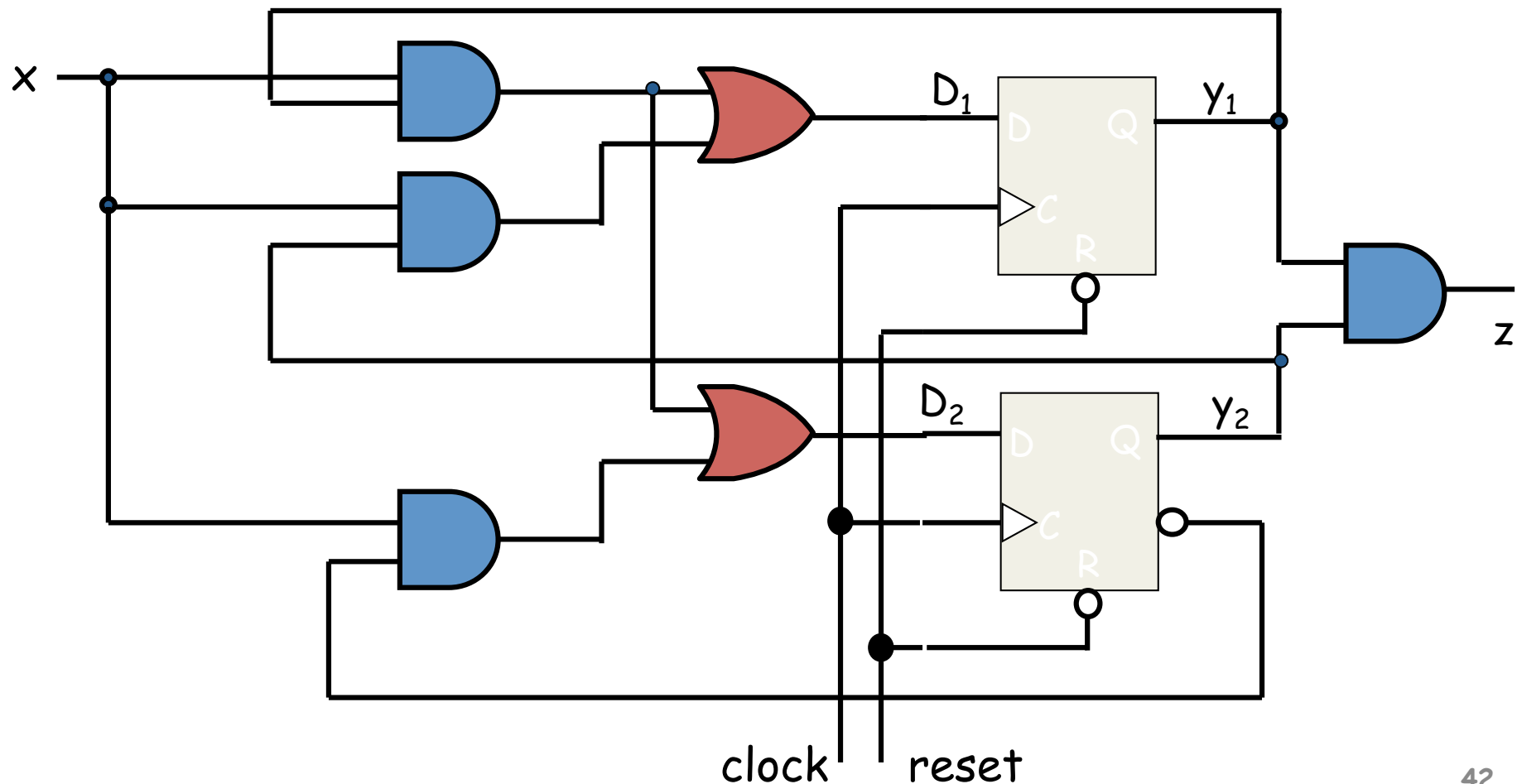- 9. Adım: Boole fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi

$$D_1 = y_1x + y_2x \quad D_2 = y_1x + y_2'x \quad z = y_1y_2$$


 
# JK Tipi Flip-Floplar ve MUX ile tasarım



Durum sayısı= 6

Durum değişkeni sayısı= 3

Flip-flop sayısı= 3

Giriş sayısı= 0


Çıkış sayısı= 6

- 6 tane kayan ışık

- = lojik-1

- O= lojik-0

# Durum Diyagramı ve Tablosu

 

$$Y = Jy' + K'y$$

J	K	y
0	0	y
0	1	0
1	0	1
1	1	Q'

Şimdiki Durum Y <sub>2</sub> Y <sub>1</sub> Y <sub>0</sub>	Sonraki Durum Y <sub>2</sub> Y <sub>1</sub> Y <sub>0</sub>	Flip-flop girişleri						Çıkışlar					
		J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>0</sub>	K <sub>0</sub>	z <sub>5</sub>	z <sub>4</sub>	z <sub>3</sub>	z <sub>2</sub>	z <sub>1</sub>	z <sub>0</sub>
0 0 0	0 0 1	0	k	0	k	1	k	1	1	1	0	0	0
0 0 1	0 1 0	0	k	1	k	k	1	0	1	1	1	0	0
0 1 0	0 1 1	0	k	k	0	1	k	0	0	1	1	1	0
0 1 1	1 0 0	1	k	k	1	k	1	0	0	0	1	1	1
1 0 0	1 0 1	k	0	0	k	1	k	0	0	1	1	1	0
1 0 1	0 0 0	k	1	0	k	k	1	0	1	1	1	0	0

# Flip-flop giriş Denklemlerinin Gerçeklenmesi

$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	0	0	0	0	1
1	k	k	k	k	k

$$J_2 = y_1 y_0'$$

$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	0	1	k	k	k
1	0	0	k	k	k

$$J_1 = y_2' y_0$$

$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	1	k	k	1	k
1	1	k	k	k	k

$$J_0 = 1$$

$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	k	k	k	k	k
1	0	1	k	k	k

$$K_2 = y_0$$



$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	k	k	1	0	k
1	k	k	k	k	k

$$K_1 = y_0$$


$y_2 \backslash y_1 y_0$		00	01	11	10
		0	1	0	1
0	k	1	1	k	k
1	k	1	k	k	k

$$K_0 = 1$$
  
# Flip-flop Çıkış Denklemlerinin Gerçeklenmesi



 
$$z_5 = y_2' y_1' y_0' + k(y_2 y_1 y_0' + y_2 y_1 y_0) \quad z_4 = y_2' y_1' y_0' + y_2' y_1' y_0 + y_2 y_1' y_0 + k(y_2 y_1 y_0' + y_2 y_1 y_0)$$




$$z_3 = y_2' y_1' y_0' + y_2' y_1' y_0 + y_2' y_1 y_0' + y_2 y_1' y_0' + y_2 y_1' y_0 + k(y_2 y_1 y_0' + y_2 y_1 y_0)$$
 
# Flip-flop Çıkış Denklemlerinin Gerçeklenmesi



 
$$z_2 = Y_2'Y_1'Y_0 + Y_2'Y_1Y_0' + Y_2'Y_1Y_0 + Y_2Y_1'Y_0' + Y_2Y_1'Y_0 + k(Y_2Y_1Y_0' + Y_2Y_1Y_0)$$



$$z_1 = Y_2'Y_1Y_0' + Y_2'Y_1Y_0 + Y_2Y_1'Y_0' + k(Y_2Y_1Y_0' + Y_2Y_1Y_0)$$
 
# Flip-flop Çıkış Denklemlerinin Gerçeklenmesi




$$z_0 = y_2' y_1 y_0 + k(y_2 y_1 y_0' + y_2 y_1 y_0)$$



 
# Lojik diyagram

$$J_2 = y_1 y_0' \quad K_2 = y_0 \quad J_1 = y_2' y_0 \quad K_1 = y_0 \quad J_0 = 1 \quad K_1 = 1$$


 
# T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Örnek: 3-bit ikili sayıcı
  - $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 7 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$



Durum Diyagramı

Kaç flip-flop?

Durum kodlama:

- $D_0 \rightarrow 000$
- $D_1 \rightarrow 001$
- $D_2 \rightarrow 010$
- $\dots$
- $D_7 \rightarrow 111$

# T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Durum tablosu

Şimdiki Durum			Sonraki Durum			FF girişleri		
$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	$T_2$	$T_1$	$T_0$
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

# T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Flip-Flop giriş denklemleri

$y_1 y_0$		$y_2$			
		00	01	11	10
$y_2$	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	0

$$T_2 = y_1 y_0$$

$$T_0 = 1$$

$y_1 y_0$		$y_2$			
		00	01	11	10
$y_2$	0	0	1	1	0
	1	0	1	1	0

$$T_1 = y_0$$


# T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Devre


$$T_2 = y_1 y_0$$

$$T_1 = y_0$$

$$T_0 = 1$$

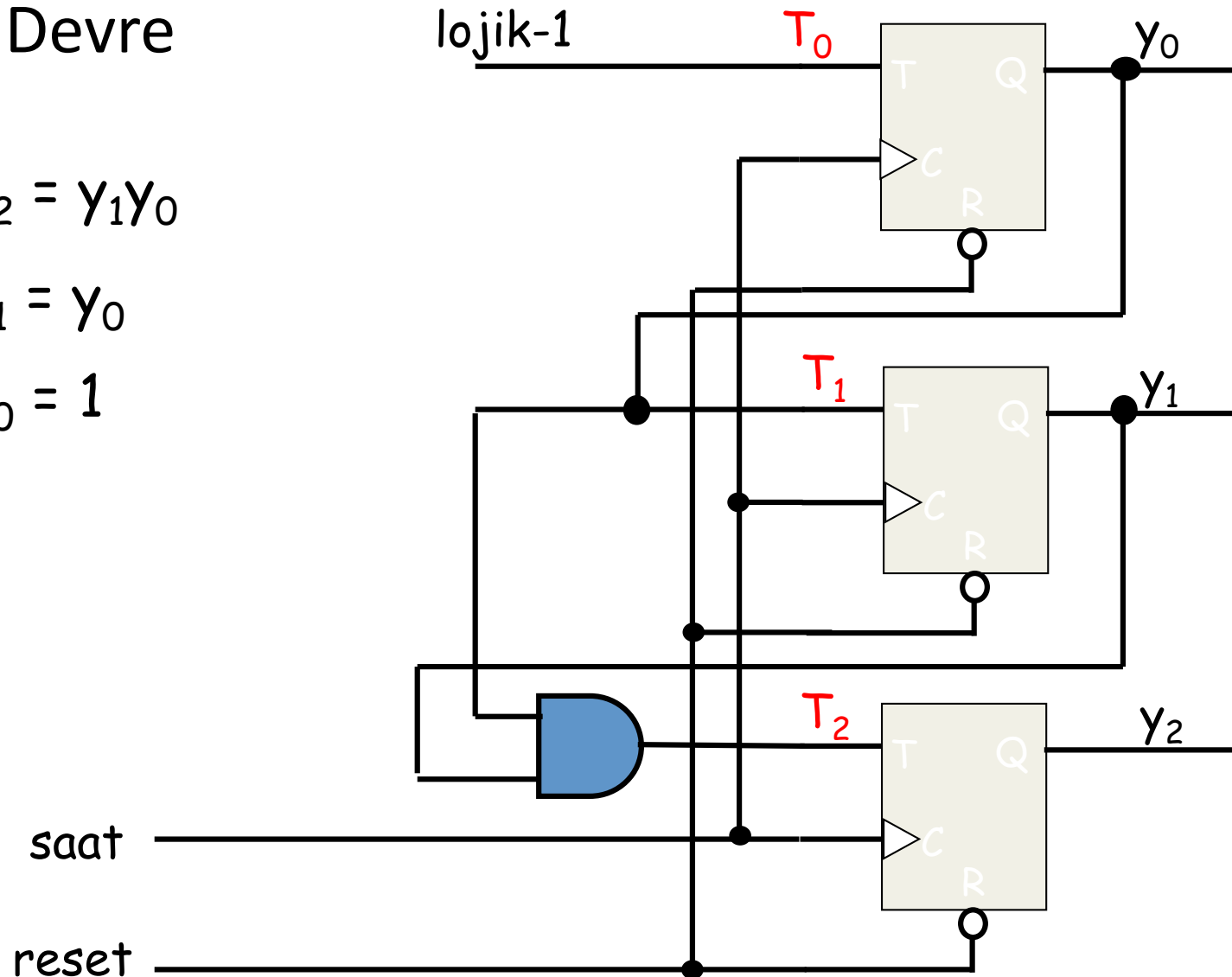

# Kullanılmayan Durumlar

 

Modulo-5 sayıcı

Şimdiki Durum			Sonraki Durum		
$y_2$	$y_1$	$y_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

# Kullanılmayan Durumlar

Şimdiki Durum			Sonraki Durum		
$y_2$	$y_1$	$y_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

		$y_1y_0$			
		00	01	11	10
$y_2$	0	0	0	1	0
	1	0	X	X	X

$$Y_2 = y_1y_0$$

		$y_1y_0$			
		00	01	11	10
$y_2$	0	0	1	0	1
	1	0	X	X	X

$$Y_1 = y_1' y_0 + y_1 y_0'$$

$$= y_1 \oplus y_0$$

		$y_1y_0$			
		00	01	11	10
$y_2$	0	1	0	0	1
	1	0	X	X	X

$$Y_0 = y_2' y_0'$$


# Kullanılmayan Durumlar

Şimdiki Durum			Sonraki Durum		
$y_2$	$y_1$	$y_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

$$Y_2 = y_1 y_0$$

$$Y_1 = y_1 \oplus y_0$$

$$Y_0 = y_2' y_0'$$

 


Devre kilitlenen türden değil.


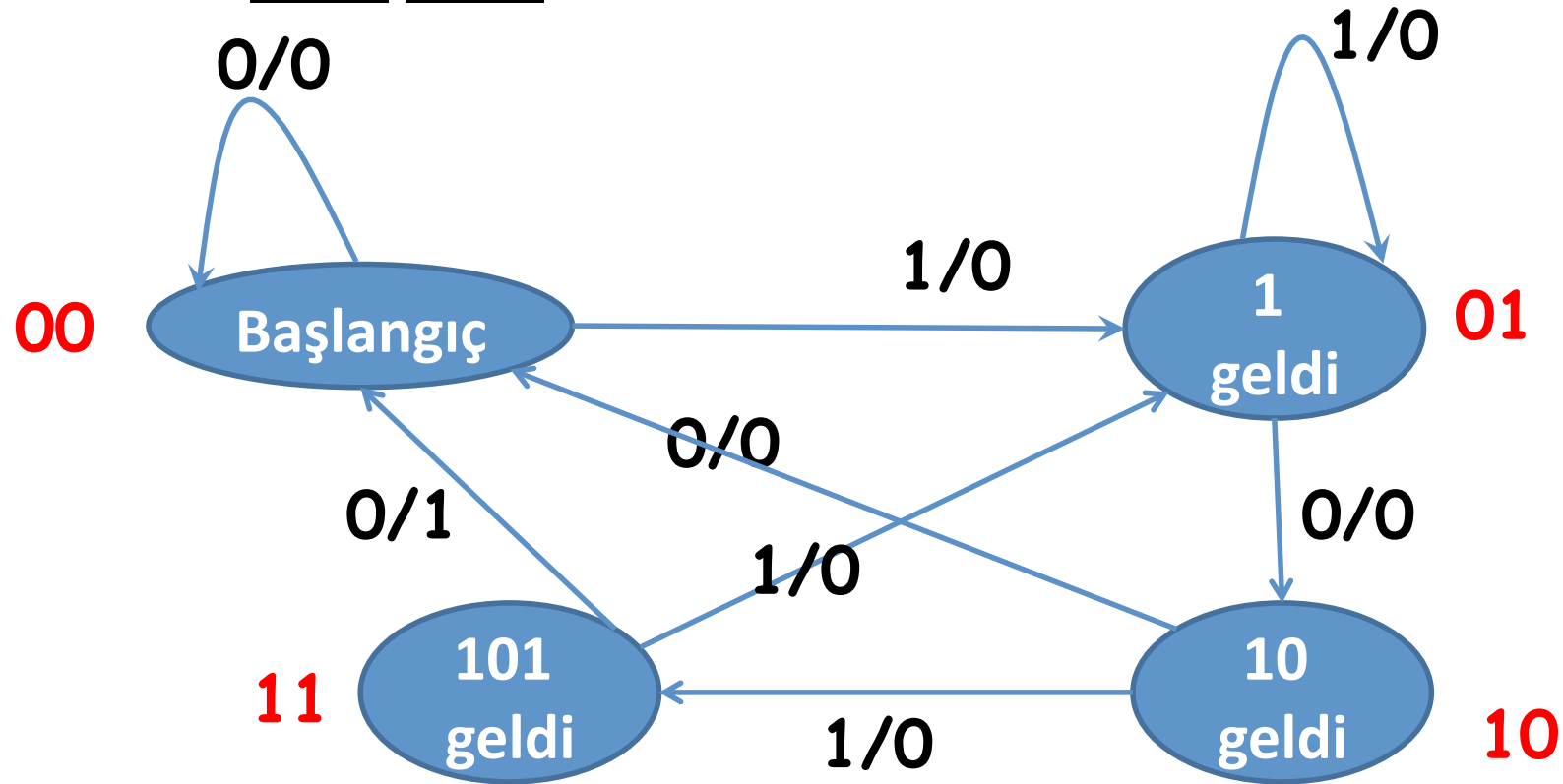
# Tasarım Örneği

- 1 bitlik girişinden son 1010 geldiğinde çıkışı 1 olan devreyi tasarlayınız.
- Örnek:  $x = \underline{1010} \underline{1011}$  ise  $z = 0001 \ 0000$



Mealy makinası

# Durum Tablosu

Şimdiki Durum		Giriş	Sonraki Durum		Çıkış
$y_1$	$y_2$	$x$	$y_1$	$y_2$	$z$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0


# VHDL Kodu

```
library IEEE;
use
    IEEE.STD_LOGIC_1164
    .ALL;


entity MeallyMachine is
    Port ( x : in  STD_LOGIC;
          y : out STD_LOGIC;
          clk : in  STD_LOGIC;
          rst : in  STD_LOGIC);
end MeallyMachine;
```

```
architecture Behavioral of MeallyMachine is
    type state_type is (BD,Bir,Bir0,Bir01); signal durum : state_type;
Begin
    process(clk) begin
        if clk'event and clk='1' then
            if rst='1' then durum <= BD; y <= '0';
            else
                case durum is
                    when BD =>
                        y <= '0';
                        if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
                    when Bir=>
                        y <= '0';
                        if x='1' then durum <= Bir; else durum <= Bir0; end if;
                    when Bir0 =>
                        y <= '0';
                        if x='1' then durum <= Bir01; else durum <= BD; end if;
                    when Bir01=>
                        if x='1' then durum <= Bir; y <= '1'; else durum <= Bir0; y <= '0'; end if;
                end case;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```


# Devre Şeması

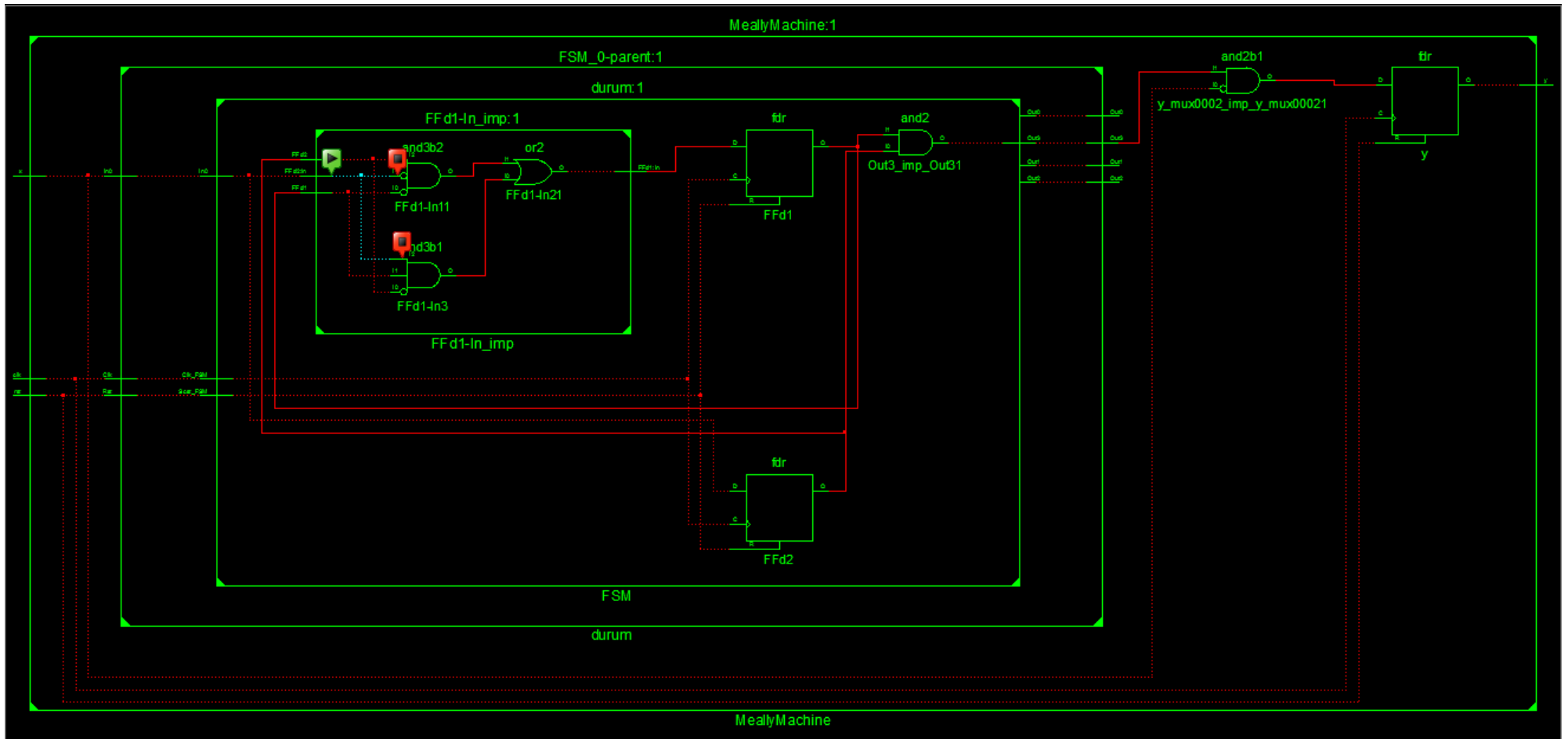

# Zamanlama Diyagramı

 


İdeal Hal: *Gecikmeler* = 0

 

İdeal Olmayan Hal: *Gecikmeler*  $\neq$  0

# Moore makinası

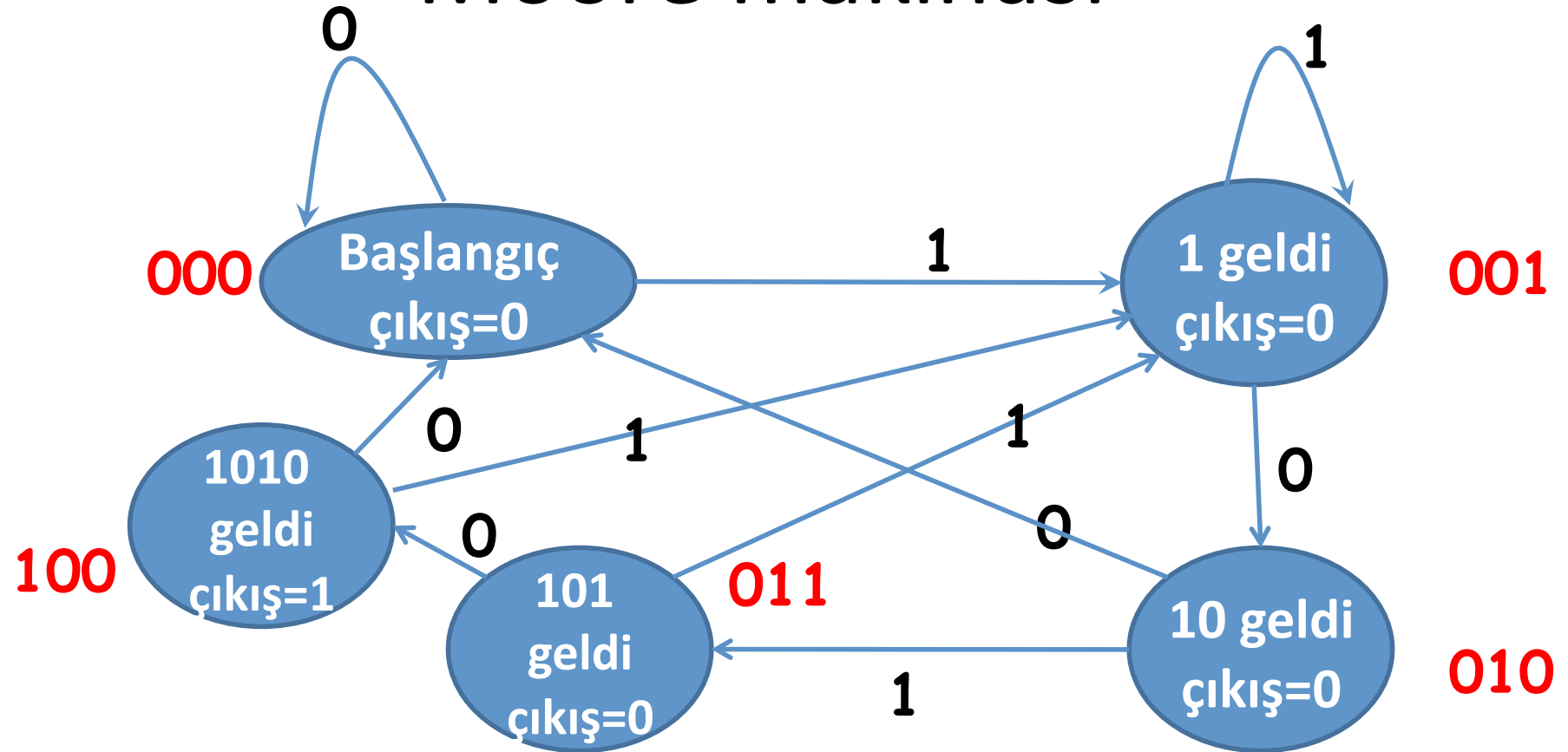


# VHDL Kodu

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MooreMachine is
  Port ( x : in  STD_LOGIC;
        y : out STD_LOGIC;
        clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC);
end MooreMachine;
```


```
architecture Behavioral of MooreMachine is
  type state_type is (BD,Bir,Bir0,Bir01,Bir010); signal durum : state_type;
  Begin
  process(clk) begin
    if clk'event and clk='1' then
      if rst='1' then durum <= BD; y <= '0';
      else
        case durum is
          when BD =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
          when Bir =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= Bir0; end if;
          when Bir0 =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir01; else durum <= BD; end if;
          when Bir01 =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= Bir010; end if;
          when Bir010 =>
            y <= '1';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

# Devre Şeması

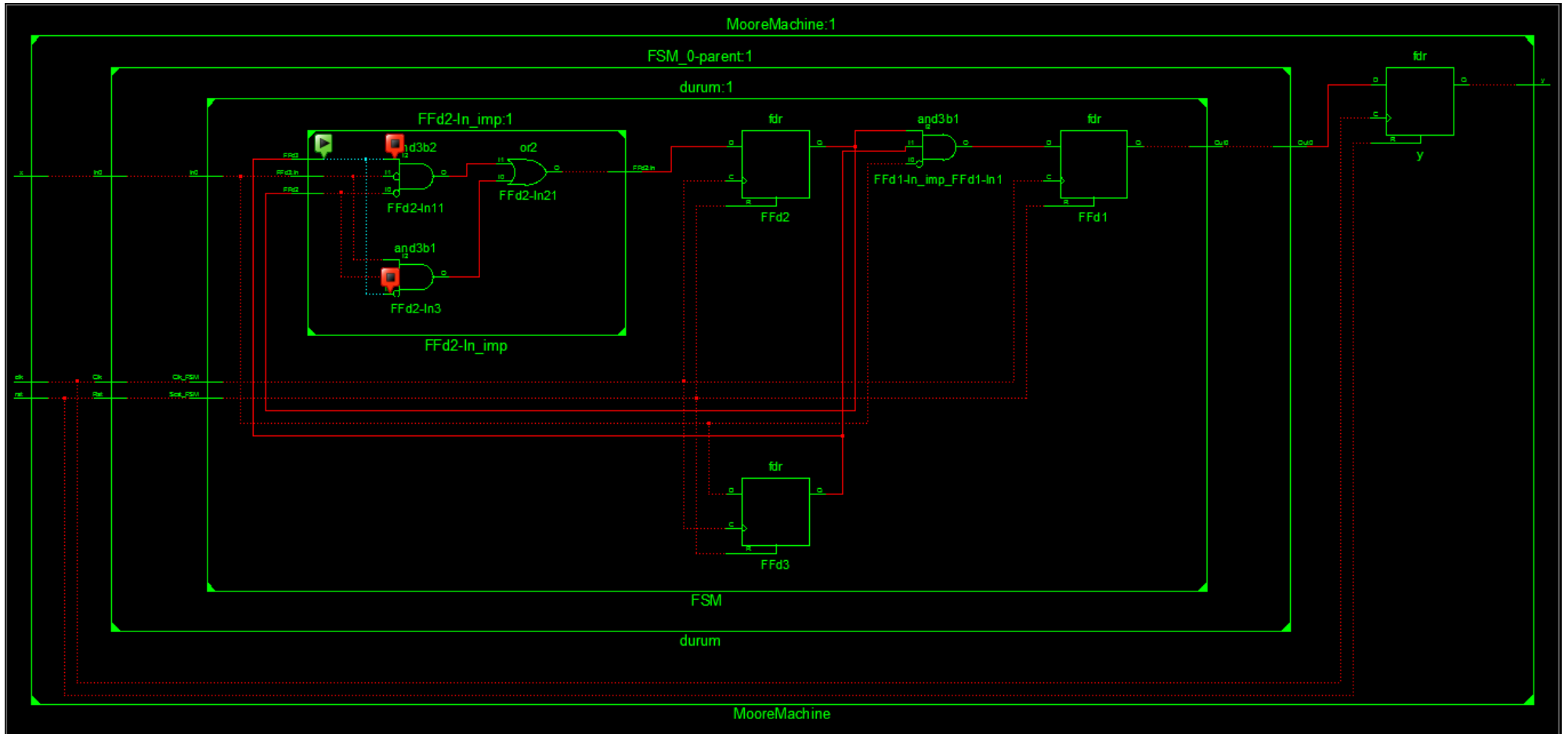




# Zamanlama Diyagramı

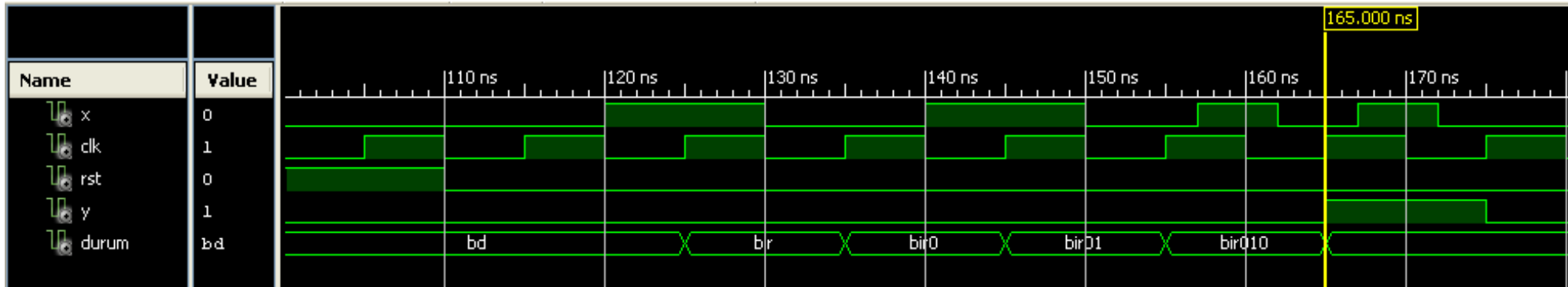

**İdeal Hal: Gecikmeler = 0**

 

**İdeal Olmayan Hal: Gecikmeler  $\neq 0$**