

$|V_{BE}| = 0.7V$, $\beta = 100$, $V_T = 25mV$

- For DC case $V_i = 0$ and $V_o = 0$. Find R_{B1} and R_{C1}
- Find V_o/V_g
- $r_{of} = ?$

①

C.1-

$$a) \quad V_i = V_{\Delta 1} = 0 \Rightarrow V_{E1} = -0,7, \quad V_O = 0$$

$$I_{RE1} = \frac{-0,7 - (-5)}{1k} = 4,3mA$$

$$I_{RF} = \frac{V_O - V_{E1}}{R_F} = \frac{0,7}{5k} = 0,14mA$$

$$I_{E1} = I_{RE1} - I_{RF} = 4,16mA \approx I_{C1}$$

$$I_{C2} = \frac{V_O - (-5)}{2,2k} + I_{RF} = 2,27mA + 0,14mA$$

$$I_{E2} \approx I_{C1} \approx 2,41mA$$

$$V_{E2} = V_{CC} - I_{E2} \cdot R_{E2} = 2,59V$$

$$V_{C1} = V_{\Delta 2} = V_{E2} - 0,7 = 1,89V$$

$$V_{RC1} = V_{EE} - V_{E1} = 5 - 1,89 = 3,11V$$

$$I_{RC1} = I_{C1} + I_{E2} \approx I_{C1}$$

$$R_{C1} = \frac{V_{RC1}}{I_{RC1}} = \frac{3,11}{4,16mA} \approx 750\Omega$$

$$I_{RB2} = \frac{V_{\Delta 1} - V_{EE}}{R_{B2}} = \frac{0 - (-5)}{22k} \approx 0,227mA$$

$$I_{\Delta 1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = 41,6\mu A$$


$$(in OC case) \quad I_{RA1} = I_{RA2} + I_{\Delta 1} \approx 269\mu A$$

$$R_{A1} = \frac{V_{CC} - V_{A1}}{I_{A1}} \approx 10,6 \text{ k}\Omega$$

(2)

b) input: voltage
output: voltage


β network

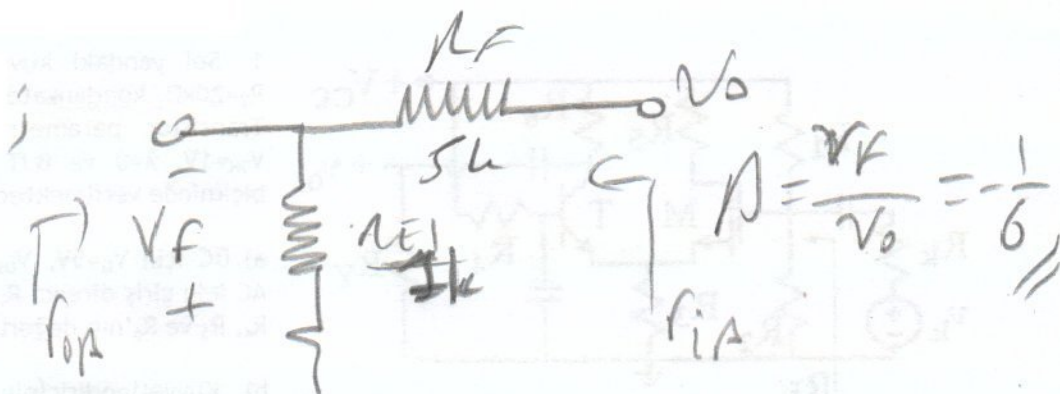

Loading effect of β

$$r_{op} = R_{E1} // R_F$$

$$R_{\beta} = R_F + R_{E1}$$

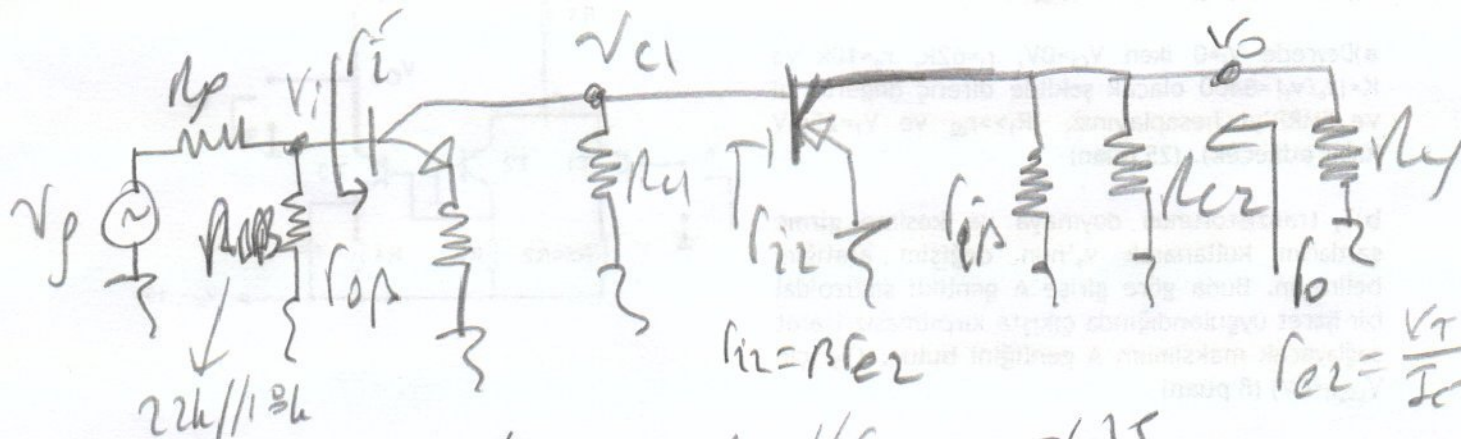

$$K_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_{c1}}{v_i} \cdot \frac{v_o}{v_{c1}} \quad \left| \quad \frac{v_{c1}}{v_{i1}} = \frac{-R_{c1} // r_{i2}}{r_{op} + r_{e1}} = \frac{-435}{818 + 6} = -0,52 \right.$$

$$r_{e2} = \frac{V_T}{I_{C2}} = 13,4 \Omega$$

$$r_{e1} = \frac{V_T}{I_{C1}} \approx 6 \Omega$$

$$\frac{v_o}{v_{c1}} = -\frac{r_{op} // R_{c2} // R_L}{r_{e2}} = \frac{-1,2 \text{ k}\Omega}{10,4} \approx -117$$

$$K_v = \frac{v_o}{v_i} = -0,52 \times -117 = 61$$

$$K_{vf} = \frac{K_v}{1 - A K_v} = \frac{61}{1 - (-\frac{1}{6})61} \approx 5,46$$

$$r_i' = R(r_{e1} + r_{op}) \approx 84k$$

$$r_{if}' = (1 - A K_v) r_i' = 938k$$

$$r_{if} = R_{OB} // r_{if}' \approx 9,9k_{\Omega}$$

$$\frac{v_i}{v_p} = \frac{r_{if}}{R_p + A r_{if}} = \frac{9,9k}{14,9k} = 0,66$$

$$\frac{v_o}{v_p} = 0,66 \times K_{vf} \approx 3,9_{\Omega}$$

$$b) \quad r_o \approx R_{c2} // r_{ia} \approx 1,6k$$

$$r_{of} = \frac{r_o}{1 - A K_v}$$

$$r_{of} = \frac{1,6k}{1 - (-\frac{1}{6})61} \approx 140\Omega$$