
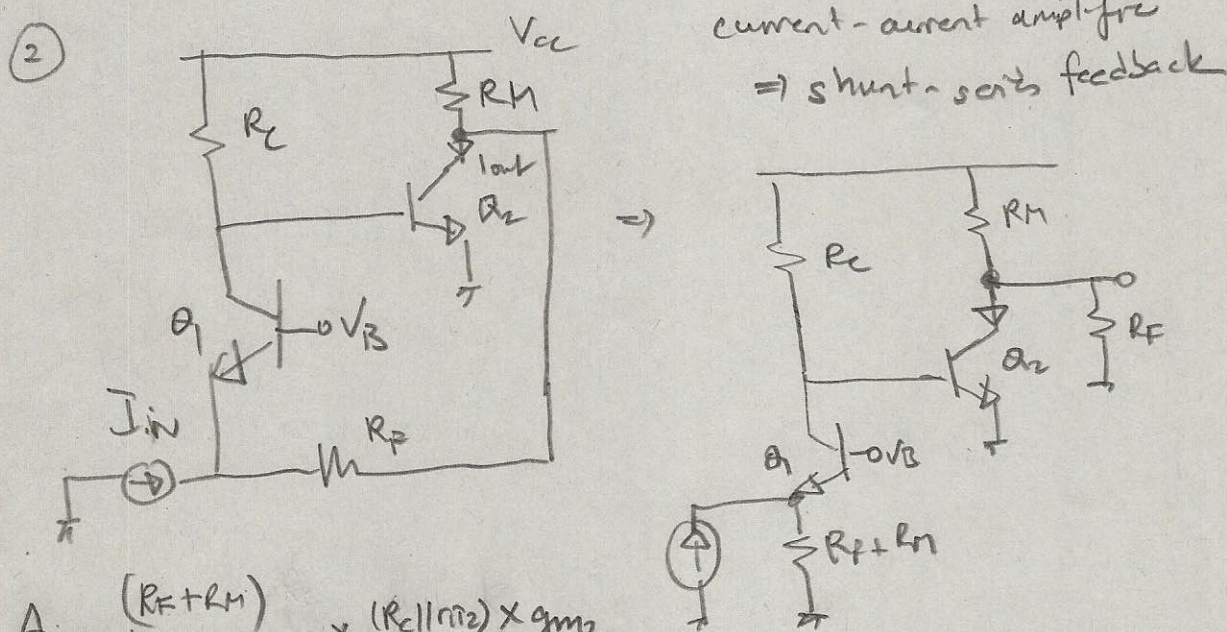


## EEB 335E HW#4 Solutions:

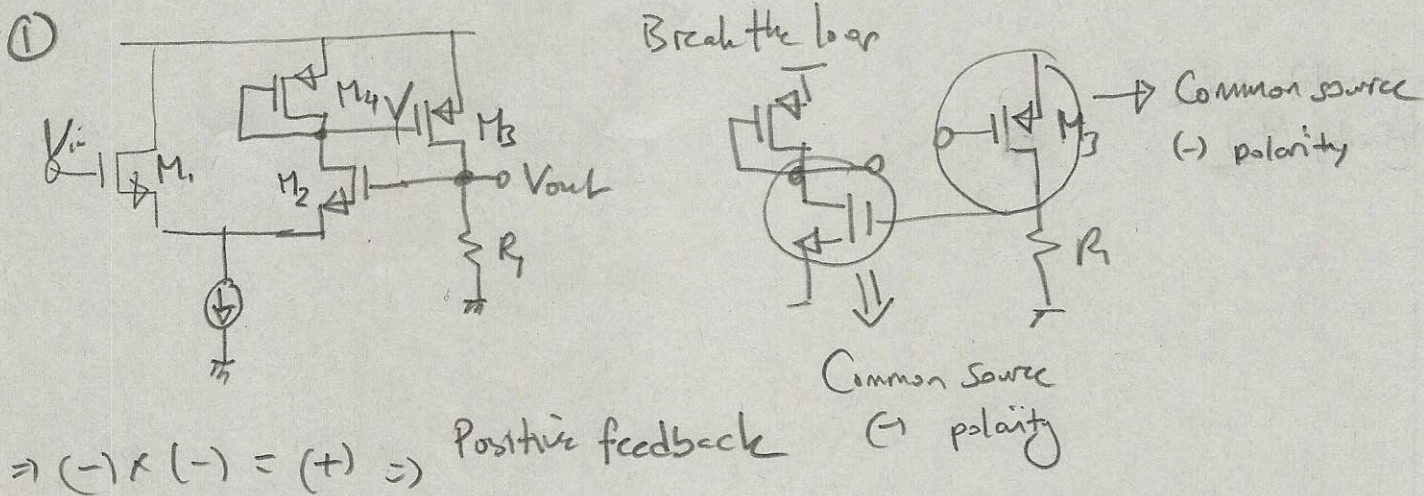

$$A_{i,o} = \frac{(R_F + R_M)}{R_F + R_M + \frac{1}{g_{m1}}} \times (R_C \parallel r_{o2}) \times g_{m2}$$

$$R_{out,o} = R_M \parallel R_F$$

$$R_{in,o} = \left( \frac{1}{g_{m1}} \right) \parallel (R_F + R_M)$$

To find  $K$ , note that:  $V_{out} = -i_F \cdot R_F \times i_{out} + \frac{V_{out}}{R_M} = i_F$


$$i_{out} = i_F \left( 1 + \frac{R_F}{R_M} \right) \Rightarrow K = \frac{i_F}{i_{out}} = \frac{R_M}{R_M + R_F}$$

$$A_{i,cl} = \frac{A_{i,o}}{1 + K \cdot A_{i,o}} \quad ; \quad R_{in,cl} = \frac{R_{in,o}}{1 + K \cdot A_{i,o}}$$


$$R_{out,cl} = R_{out,o} (1 + K \cdot A_{i,o})$$



③

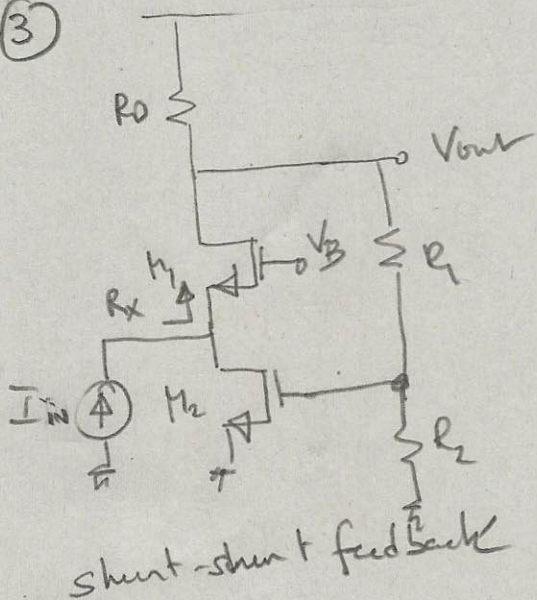

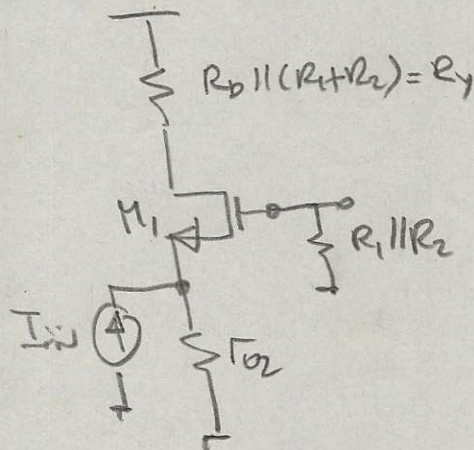Current-Voltage Amplifier  
(Transresistance Amplifier)




$$K = \frac{i_f}{V_{out}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot g_{m2}$$

$$R_{in,OL} = R_x \parallel r_{o2}$$

$$R_{out,OL} = R_D \parallel (R_1 + R_2) \parallel (r_{o1} + r_{o2} + g_{m1} r_{o1} r_{o2})$$

$A_{R,OL} =$

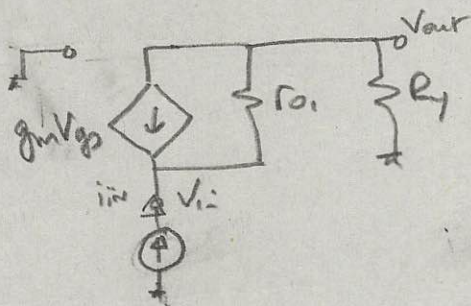

$$i_{in} + g_m(0 - V_{in}) = \frac{V_{in} - V_{out}}{r_{o1}}$$

$$V_{out} = i_{in} \cdot R_y$$

$$i_{in} \left(1 + \frac{R_y}{r_{o1}}\right) = \left(\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1}\right) V_{in}$$

$$R_{in,OL} = \frac{V_{in}}{i_{in}} = \frac{1 + \frac{R_y}{r_{o1}}}{\frac{1}{r_{o1}} + g_{m1}}$$

$$\tilde{A}_{R,OL} = \frac{V_{out}}{i_{in}} = \frac{i_{in} \cdot R_y}{i_{in}} = R_y$$

$$A_{R,OL} = R_y \cdot \frac{r_{o2}}{r_{o2} + \frac{1}{g_{m1}}}$$

$$R_{in,CL} = \frac{R_{in,OL}}{1 + K A_{R,OL}} ; R_{out,CL} = \frac{R_{out,OL}}{1 + K A_{R,OL}}$$

$$A_{R,CL} = \frac{A_{R,OL}}{1 + K A_{R,OL}}$$