

EHB 335E HW #3 SOLUTIONS

$$\textcircled{1} I_{D1} = k_n (V_{GS} - V_{TH})^2 = \frac{15 \mu A}{V^2} (0 + 1.7)^2 = 43.35 \mu A$$

$$R_L = \infty$$

$$R_L = 400 \Omega$$

$$V_{O,max} = V_{CC} - V_{DS,sat} = 5 - 0.25 = 4.75 V$$

$$V_{O,max} = 4.75 V$$

$$\text{Assume } V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} = 1.7 V$$

$$V_{O,min} \Rightarrow I_{L,max} = \frac{-3.3 V}{400} = -8.25 \mu A < 43.35 \mu A$$

$$V_{O,min} = -5 + V_{D,sat} = -3.3 V$$

The transistor can supply the necessary current, hence, $V_{O,min} = -3.3 V$ as well.

b) For $V_O = 2.5 V$ and $i_{max} = 43.35 \mu A$

$$R_{L,min} = \frac{V_O}{i_{max}} = \frac{2.5 V}{43.35 \mu A} = 57.67 \Omega$$

$$c) P_L = \frac{V_O^2}{2 R_L} = \frac{(2.5)^2 V}{2 \cdot 57.67 \Omega} = 54.18 \mu W$$

$$P_{DC} = (5 - (-5)) \times 43.35 = 433.25 \mu W$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{DC}} = \frac{54.18 \mu W}{433.25 \mu W} = 12.5 \%$$

$$\textcircled{2} i_L = \frac{25 V}{800} = \boxed{3.125 A = i_N}$$

$$V_D = 0.0259 \ln\left(\frac{24 \mu A}{7 \times 10^{-12}}\right)$$

a)

$$i_{B,N} = \frac{3.125 A}{51} = 61.3 \mu A \quad i_{R1} = 61.3 \mu A + 24 \mu A = 85.3 \mu A$$

$$V_D = 0.569 V$$

$$V_{BE} = V_T \ln\left(\frac{i_N}{i_S}\right) = 25.9 \text{ mV} \ln\left(\frac{3.125}{7 \times 10^{-12}}\right) = 0.694 V$$

$$V_{ED} = 2V_D - V_{BE} = 2 \cdot 0.569 - 0.694 = 0.443 V$$

$$85.3 \mu A = \frac{30 - 0.694 - 24}{R_1} \Rightarrow \boxed{R_1 = 62.2 \Omega}$$

$$\boxed{i_P = 7 \times 10^{-12} \exp\left(\frac{0.443}{25.9 \text{ mV}}\right) = \boxed{0.19 \mu A}}$$

$$b) V_{BE,N}(\text{old}) = 0.694 V$$

$$i_{R1} = \frac{30 - V_{BE,N}}{62.2} = 0.47 A$$

$$V_{BE,new} = 25.9 \text{ mV} \ln\left(\frac{0.47 A}{7 \times 10^{-12}}\right) = 0.65 V$$

Neglecting the base current, $I_{D1} = I_{D2} = 0.47 \text{ mA}$

if diodes & transistors are matched $\Rightarrow I_n = I_p = 0.47 \text{ mA}$

3) IF $V_I = -1.6V$ & $V_o = 0V \Rightarrow V_{SG2} = 1.6V = V_{GS1}$

a)

$$I_{D1} = I_{D2} = 0.4 = \frac{0.12}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_1 (1.6 - 0.75)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_1 = 9.23$$

$$0.4 = \frac{0.05}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (1.6 - 0.75)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 22.15$$

For M_3 & M_4 $0.2 = \frac{0.12}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_3 (1.6 - 0.75)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 4.61$

$$0.2 = \frac{0.05}{2} \left(\frac{W}{L}\right)_4 (1.6 - 0.75)^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_4 = 11.1$$

b) $V_{o,max} = V^+ - V(I_{Bias}) - V_{GS1} = 10 - 0.2 - 1.6V = 8.2V$

$$V_{o,min} = V^- + |V_{GS2}| = -10 + 1.6V = -8.4V$$