



a) $A_f = ?$ $\xi = ?$ $F_{HC} = ?$

b) Find the necessary value of R_{F1} for the maximum flatness.

$$\text{CEVAP-2 : a) } K_0 = K_1 \cdot \frac{r_{i2}}{r_{o1} + r_{i2}} \cdot K_2 \cdot \frac{r_{i3}}{r_{o2} + r_{i3}} \cdot K_3 = 10 \cdot \frac{40}{42} \cdot 100 \cdot \frac{10}{11} \cdot 1$$

$$A_0 \leftarrow K_0 = 866$$

A

$$K(s) = K_0 \frac{\omega_1 \cdot \omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}, \quad \omega_1 = \frac{1}{C_{i2}(r_{i2} // r_{o1})}, \quad \omega_2 = \frac{1}{C_{o2}(r_{o2} // r_{i3})}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{100 \text{ pF} (2 \text{ k} // 40 \text{ k})} = 5,25 \cdot 10^6 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = \frac{1}{1 \text{ pF} (1 \text{ k} // 10 \text{ k})} = 1,1 \cdot 10^9 \text{ rad/s}$$

$$\beta = -\frac{R_{F2}}{R_{F1} + R_{F2}} = -\frac{1}{101} \Rightarrow A_F \leftarrow K_F(s) = \frac{K(s)}{1 - \beta(s)K(s)} = \frac{K_0 \cdot 5,8 \cdot 10^5}{(s + 5,25 \cdot 10^6)(s + 1,1 \cdot 10^9) + \frac{5 \cdot 10^{18}}{101}}$$

$$A_F \leftarrow K_F(s) = 89,6 \cdot \frac{5,58 \cdot 10^{16}}{s^2 + 1,1 \cdot 10^9 s + 5,58 \cdot 10^{16}} \Rightarrow 2\zeta\omega_0 = 1,1 \cdot 10^9, \quad \omega_0^2 = 5,6 \cdot 10^{16}$$

$$\Rightarrow \omega_0 = 236 \cdot 10^6 \rightarrow \zeta = 2,33$$

$$\zeta > \sqrt{3} \text{ (Baskın kutup)} \Rightarrow F_{\text{üst}} = (1 - \beta K_0) f_1 = \underline{8 \text{ MHz}}$$

(dominant pole)

$$\text{veya } s^2 + 1,1 \cdot 10^9 s + 5,58 \cdot 10^{16} = (s + 53,4 \cdot 10^6)(s + 1043 \cdot 10^6)$$

$$1 - \beta A_0 = \frac{(F_1 + F_2)^2}{2 F_1 F_2}$$

$$F_1 \ll F_2$$

$$\text{b) } -\beta \approx \frac{F_2}{2 K_0 F_1} = 0,12 \quad \left(\zeta = \frac{1}{12} \right)$$

A₀

$$\frac{R_{F2}}{R_{F1} + R_{F2}} = \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k} + R_{F1}} = \frac{1}{8,26} \Rightarrow \underline{\underline{R_{F1} \approx 7,26 \text{ k}\Omega}}$$

$$53,4 \cdot 10^6 \ll 1043 \cdot 10^6 \text{ Baskın kutup}$$

$$F_{\text{üst}} \approx 8,5 \text{ MHz}$$

(dominant pole)

$$\omega_0^2 = (1 - \beta K_0) \omega_1 \omega_2 = \left(1 + \frac{866}{8,26} \right) 5,25 \cdot 10^6 \cdot 1,1 \cdot 10^9 \Rightarrow F_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{782 \cdot 10^6}{2\pi} = 124 \text{ MHz}$$

$$F_{\text{üst}} = 124 \text{ MHz} \quad (\zeta = 1/\sqrt{12})$$

HC