

- Ödevde açıklandığı gibi proje oluşturuldu.
- Ninovadaki eklenen dosyayı indirip ilk olarak “Case Statement” yapısını kullandım.
- Case Statement kullandığım dosyanın adını “Boolean_Function_Case_Statement” olarak adlandırdım.
- Ödevde söylenildiği gibi inputları ve outputlarımı tanımladım.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Boolean_Function_Case_Statement is
    Port ( a1 : in  STD_LOGIC;
          a0 : in  STD_LOGIC;
          b1 : in  STD_LOGIC;
          b0 : in  STD_LOGIC;

          c2: out STD_LOGIC;
          c1 : out STD_LOGIC;
          c0 : out STD_LOGIC);
end Boolean_Function_Case_Statement;
```

- Ardından örnek olarak verilen linklerden faydalanarak case struct oluşturdum. Kodum aşağıdaki gibidir.

```
architecture Behavioral of
Boolean_Function_Case_Statement is
begin
    process (a1, a0, b1, b0)
        variable input : std_logic_vector(3 downto
0);
    begin
        input := a1 & a0 & b1 & b0;
        case input is
            when "0000" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '0';
                c0 <= '0';

            when "0001" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '0';
                c0 <= '1';

            when "0010" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '0';

            when "0011" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '1';

            when "0100" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '0';
                c0 <= '1';

            when "0101" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '0';

            when "0110" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '1';
```

```
            when "0111" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '0';
                c0 <= '0';
            when "1000" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '0';
            when "1001" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '1';
            when "1010" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '0';
                c0 <= '0';
            when "1011" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '0';
                c0 <= '1';
            when "1100" =>
                c2 <= '0';
                c1 <= '1';
                c0 <= '1';
            when "1101" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '0';
                c0 <= '0';
            when "1110" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '0';
                c0 <= '1';
            when "1111" =>
                c2 <= '1';
                c1 <= '1';
                c0 <= '0';
            when others =>
                c2 <= 'U';
                c1 <= 'U';
                c0 <= 'U';
        end case;
    end process;
end Behavioral;
```

- Yukarıdaki kodun RTL şeması aşağıdaki gibi çıkmıştır. Her çıkış için , c2,c1 ve c0, ayrı bir ROM bloğu oluşturularak gerçekleştirilmiştir.


R Boolean_Function_Case_Statement

▼ Nets (7)

a0
a1
b0
b1
c0
c1
c2

▼ Leaf Cells (3)

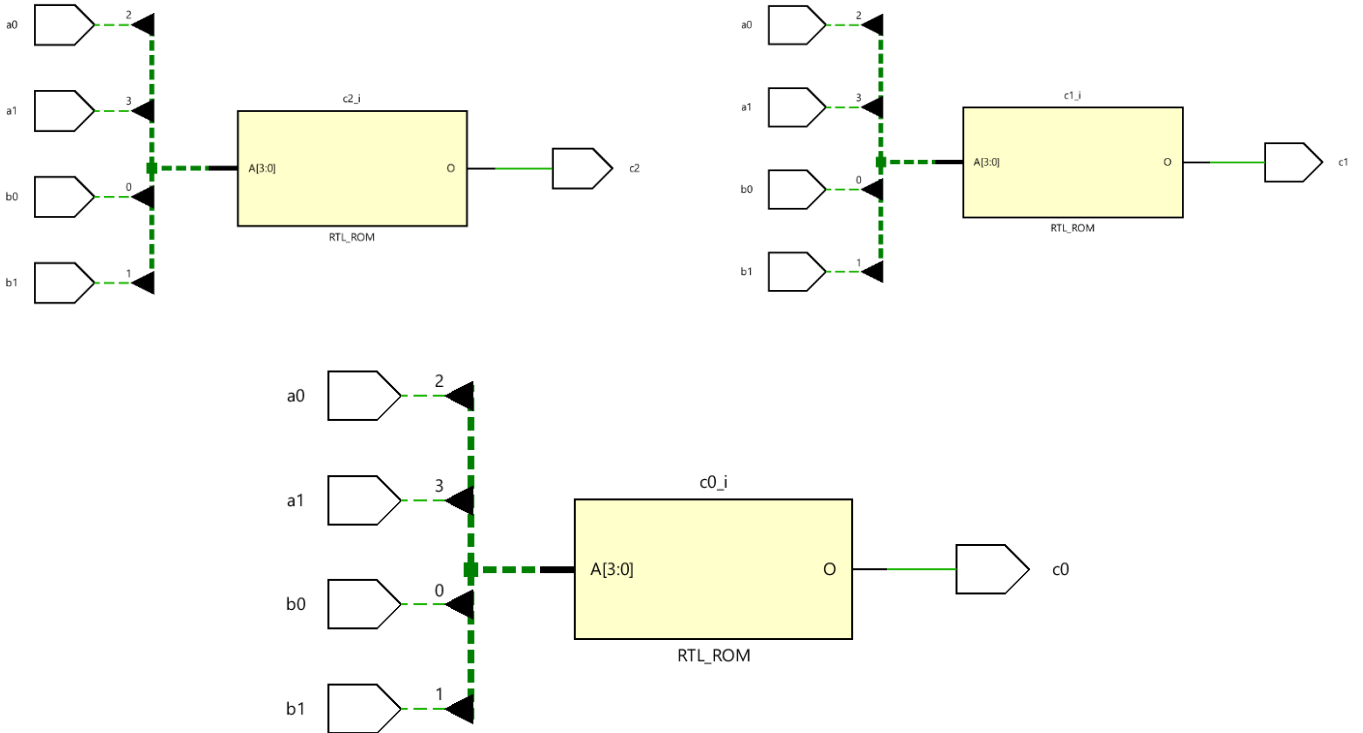c0_i (RTL_ROM)
c1_i (RTL_ROM)
c2_i (RTL_ROM)



- Kodumuzun doğruluğunu kontrol etmek için testbench dosyası oluşturuyoruz. Yazılan kod ve simülasyon sonucu aşağıdadır.

```
--import std_logic from the IEEE library

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

--ENTITY DECLARATION: no inputs, no outputs
entity Boolean_Function_Case_Statement_tb is
end Boolean_Function_Case_Statement_tb;

-- Describe how to test the AND Gate
architecture tb of Boolean_Function_Case_Statement_tb is
--pass andGate entity to the testbench as component
component Boolean_Function_Case_Statement is
    Port ( a1      : in  STD_LOGIC ;
           a0      : in  STD_LOGIC ;
           b1      : in  STD_LOGIC ;
           b0      : in  STD_LOGIC ;

           c2      : out STD_LOGIC ;
           c1      : out STD_LOGIC ;
           c0      : out STD_LOGIC );
end component;

signal a1 : STD_LOGIC := '0';
signal a0 : STD_LOGIC := '0';
signal b1 : STD_LOGIC := '0';
signal b0 : STD_LOGIC := '0';
signal c2 : STD_LOGIC := '0';
signal c1 : STD_LOGIC := '0';
signal c0 : STD_LOGIC := '0';

constant period : time := 50ns;

begin

    uut: Boolean_Function_Case_Statement PORT MAP(
        a1 => a1,
        a0 => a0,
        b1 => b1,
        b0 => b0,
        c2 => c2,
        c1 => c1,
        c0 => c0
    );


    stimulus : process
    begin

        -- 0000
        a1 <= '0';
        a0 <= '0';
        b1 <= '0';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 0001
        a1 <= '0';
        a0 <= '0';
        b1 <= '0';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 0010
        a1 <= '0';
        a0 <= '0';
        b1 <= '1';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 0011
        a1 <= '0';
        a0 <= '0';
        b1 <= '1';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 0100
        a1 <= '0';
        a0 <= '1';
        b1 <= '0';
        b0 <= '0';
```

```
wait for period;
        -- 0111
        a1 <= '0';
        a0 <= '1';
        b1 <= '1';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 1000
        a1 <= '1';
        a0 <= '0';
        b1 <= '0';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 1001
        a1 <= '1';
        a0 <= '0';
        b1 <= '0';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 1010
        a1 <= '1';
        a0 <= '0';
        b1 <= '1';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 1011
        a1 <= '1';
        a0 <= '0';
        b1 <= '1';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 1100
        a1 <= '1';
        a0 <= '1';
        b1 <= '0';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 1101
        a1 <= '1';
        a0 <= '1';
        b1 <= '0';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        -- 1110
        a1 <= '1';
        a0 <= '1';
        b1 <= '1';
        b0 <= '0';
        wait for period;
        -- 1111
        a1 <= '1';
        a0 <= '1';
        b1 <= '1';
        b0 <= '1';
        wait for period;
        a1 <= '0';
        a0 <= '0';
        b1 <= '0';
        b0 <= '0';
        wait;

    end process;

end tb;
```

 

- Soruda verilen truth table ile simülasyon sonuçlarımız eşleşmektedir.


- ✓ Bu bölümde ise data flow yapısıyla devre oluşturuldu. İsmi "Boolean_Function_Data_Flow" olarak adlandırdım.
- ✓ Kodun RTL şeması ve kodun kendisi aşağıdaki gibidir.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity Boolean_Function_Data_Flow is
    Port ( a1 : in  STD_LOGIC;
           a0 : in  STD_LOGIC;
           b1 : in  STD_LOGIC;
           b0 : in  STD_LOGIC;

           c2 : out STD_LOGIC;
           c1 : out STD_LOGIC;
           c0 : out STD_LOGIC);
end Boolean_Function_Data_Flow;

architecture Behavioral of Boolean_Function_Data_Flow is
begin
    c2 <= (a1 AND b1) OR (a0 AND b1 AND b0) OR (a1 AND a0 AND b0);
    c1 <= ((NOT a1) AND (NOT a0) AND b1) OR ((NOT a1) AND b1 AND (NOT b0))
    OR (a1 AND (NOT b1) AND (NOT b0)) OR (a1 AND (NOT a0) AND (NOT b1))
    OR ((NOT a1) AND a0 AND (NOT b1) AND b0) OR (a1 AND a0 AND b1 AND b0);
    c0 <= ((NOT a1) AND (NOT a0) AND b0) OR ((NOT a1) AND a0 AND (NOT b0))
    OR (a1 AND a0 AND b0) OR (a1 AND (NOT a0) AND (NOT b0));
end Behavioral;
```

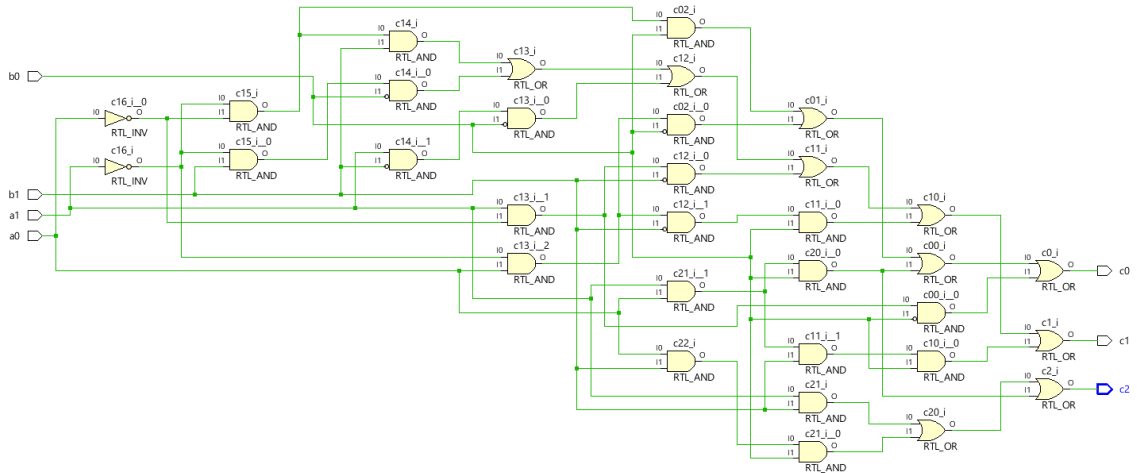

 - ✓ Test bench kodları aynı kaldı sadece “Boolean_Function_Case_Statement” olan yerleri “Boolean_Function_Data_Flow” olarak , “Boolean_Function_Case_Statement_tb” olan yerleri de “Boolean_Function_Data_Flow_tb” olarak değiştirdim. Yeni simülasyon dosyası oluşturarak bu kodu yapıştırdım. Kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.



- ✓ Beklenildiği gibi simülasyon sonucumuz doğruluk tablosu ile aynı çıktı. Ek olarak bu sonucumuz case statement şeklinde yaptığımız sonuçla da aynı çıktı, bunun olması yapıyı doğru tasarladığımızı gösteriyor.