

4) Devrenin durum tablosunu çiziniz.

