

Soru 1

a) $Z_L = 50 - 50j$ $Z_0 = 50 \Omega$

$Z_N = \frac{50 - 50j}{50} = 1 - j$

$\lambda = 8 \text{ cm} \rightarrow \frac{\lambda}{2}$ Tam tur

$$\begin{array}{r} 217 \\ 20 \overline{) 194} \\ \underline{17} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

$\beta = \frac{\lambda}{8} \rightarrow$ kayrak yönünde \rightarrow duran dalgalar dairesi


$0,34 + 0,125 = 0,465$

b-) $0,5 - 0,34 = 0,16 \lambda //$


c-) $0,16 \times 50 = 8 \Omega //$

d-) $Z_0 = \sqrt{50 \cdot 20} = 10 \sqrt{10} //$

Soru 2

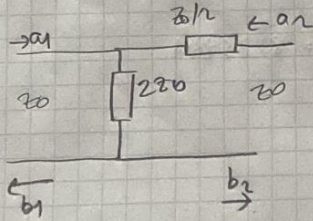


Su:

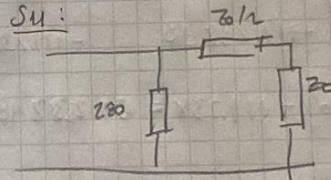

$Z_0/2 + Z_0 = 3Z_0/2$

$3Z_0/2 // 2Z_0 = \frac{3Z_0}{2} \cdot \frac{2Z_0}{2Z_0 + 3Z_0/2} = \frac{6Z_0}{7}$

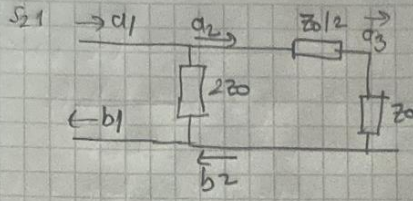$\frac{\frac{6}{7} - 1}{\frac{6}{7} + 1} = \frac{-\frac{1}{7}}{\frac{13}{7}} = -\frac{1}{13} \approx -0,077$



$$a_3 = a_2 - b_2$$

$$a_2 \cdot r_2 = b_1 \rightarrow r_2 = \frac{\frac{3}{2} - 1}{\frac{3}{2} + 1} = 0,2$$


$$a_2 = 5b_1$$

$$4b_2 = a_3$$

$$a_1 + b_1 = a_2 + b_2 = 6b_2 = a_1 + b_1 = \frac{6b_2}{4} = \frac{3b_2}{2}$$

$$b_1 = a_1 S_{11} \quad a_1(1 + S_{11}) = \frac{3b_2}{2} \quad \frac{b_2}{a_1} = \frac{2(1 + S_{11})}{3} = 0,6 = S_{11} = S_{12}$$

S22

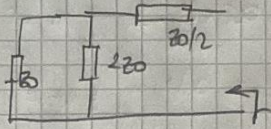

$$2Z0 \parallel Z0 \Rightarrow \frac{2Z0^2}{3Z0} = \frac{2Z0}{3}$$

$$\frac{2Z0}{3} + \frac{Z0}{2} = \frac{4Z0 + 3Z0}{6} = \frac{7Z0}{6}$$

$$\Gamma = \frac{\frac{7}{6} - 1}{\frac{7}{6} + 1} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{13}{6}} = \frac{1}{13} = 0,077$$

$$S = \begin{bmatrix} -0,077 & 0,6 \\ 0,6 & 0,077 \end{bmatrix} \quad S_{11}S_{11}^* + S_{21}S_{21}^* = 0$$

$$-0,077 \times 0,6 + 0,6 \times 0,6 = 0 \quad \text{Sifir, Özelligi sağlandı}$$

$$[S_{11}]^2 + [S_{22}]^2 = 1 \rightarrow \text{üniterlik}$$

$$0,077 \neq 1 \rightarrow \text{üniterlik özelliği sağlanmamıştır}$$

Devre yukarıdaki özelliklerinin ikisini de aynı anda sağlamadığı için kayıplıdır.

Yiğit Bektaş Gürsoy
040180063
Yiğit

Soru 3-)

a) Kuşaklandırıcı girişinde alınan işaret gücü: -40 dBm

Kuşaklandırıcı bozunma: 23 dB

Kodakseyel hatların kaybı: 10 dB

Koristmanın araya girme kaybı: 12 dB

$$\text{dbm} = \text{db} + 30$$

$$-40 + 23 - 10 - 12 = -69 \text{ dB}$$

$$-40 = (-70 + 30)$$

$$-69 + 30 = -39 \text{ dBm}$$

$$b) \text{ Teknoloji} = (L-1) \times 300 = (10^{10} - 1) \times 300 = 2700 \text{ K}$$

$$\text{Temiz} = (L-1) \times 300 = (10^{11.2} - 1) \times 300 \approx 4454.68 \text{ K}$$

$$c) \text{ Teknoloji} = 160 + \frac{2700}{61} + \frac{4454.68}{61.62} = 160 + \frac{2700}{10^{2.3}} + \frac{4454.68 \times 10}{10^{2.3}}$$

$$\text{Teknoloji} = 396.8$$

$$d) G_1 G_2 G_3 \beta L (T_0 + \text{Teknoloji}) = 10 \times 10^{\frac{30}{10}} \times 10^{\frac{-10}{10}} \times 10^{\frac{-12}{10}} \times 10^{\frac{23}{10}} \times 10^{23} + (396.8 + 290)$$

$$N = -119.238 \text{ dB} \quad -119.238 + 30 = -89.238 \text{ dBm}$$

$$e) -69 + 119.238 = 50.238 \text{ dB}$$

