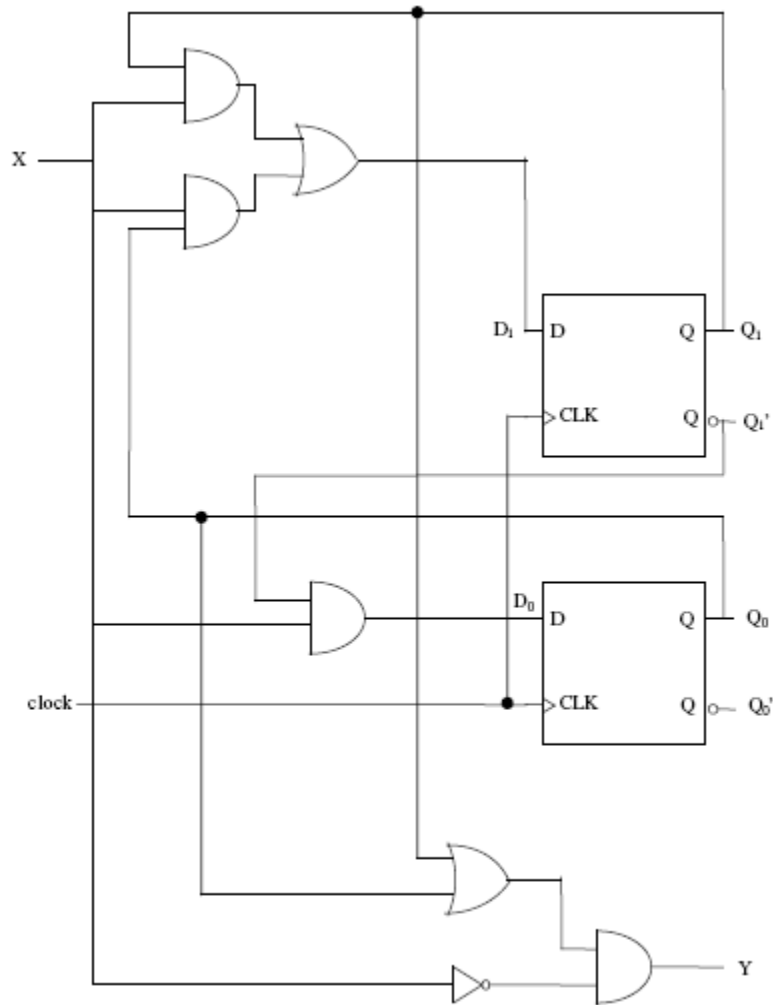


4) Devrenin durum tablosunu çiziniz.



### Şekil 1