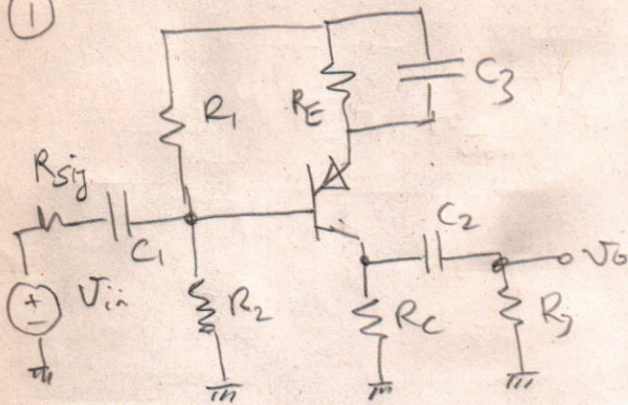



①



$$R_{C1} = R_{sig} + R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi}$$

$$R_{C2} = (R_C \parallel r_o) + R_3$$

$$R_{C3} = ?$$

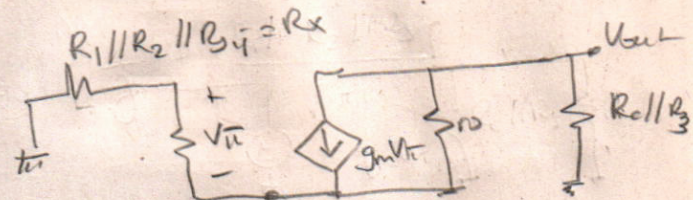

$$i_x = \frac{V_x}{r_{\pi} + R_x} - g_m V_{\pi} + \frac{V_x - V_{out}}{r_o}$$

$$V_{\pi} = -\frac{V_x r_{\pi}}{r_{\pi} + R_x}$$

$$i_x = \frac{V_x}{r_{\pi} + R_x} + \frac{g_m r_{\pi} V_x}{r_{\pi} + R_x} + \frac{V_x}{r_o} - \frac{V_{out}}{r_o}$$

$$\Rightarrow i_x = V_x \left\{ \frac{g_m r_{\pi} + 1}{r_{\pi} + R_x} + \frac{1}{r_o} \left[1 - \frac{\frac{1}{r_o} + \frac{g_m r_{\pi}}{r_{\pi} + R_x}}{\frac{1}{R_C \parallel R_3} + \frac{1}{r_o}} \right] \right\}$$

$$R_x = \frac{V_x}{i_x} \Rightarrow R_{C3} = R_E \parallel R_x$$

$$\frac{V_{out}}{R_C \parallel R_3} + \frac{V_{out} - V_x}{r_o} - \frac{g_m r_{\pi} V_x}{r_{\pi} + R_x} = 0$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_{C1} C_1}; f_2 = \frac{1}{2\pi R_{C2} C_2}; f_3 = \frac{1}{2\pi R_{C3} C_3}$$

$$V_{out} = \frac{\left(\frac{1}{r_o} + \frac{g_m r_{\pi}}{r_{\pi} + R_x} \right) V_x}{\left(\frac{1}{R_C \parallel R_3} + \frac{1}{r_o} \right)}$$


$$f_{-3dB} = f_1 + f_2 + f_3 \quad (\text{Short-Circuit Time Constants Method})$$

Midband gain



$$R_{TH} = R_{sig} \parallel R_1 \parallel R_2$$
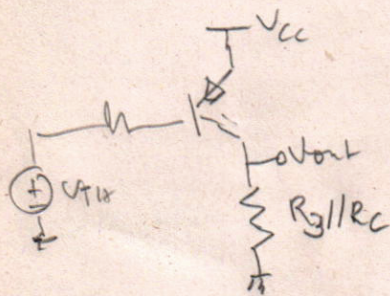
$$V_{TH} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_{sig}} V_{in}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{TH}} = \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{TH}} \times (-g_m)(R_3 \parallel R_C)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_{TH}} \cdot \frac{V_{TH}}{V_{in}} = \frac{r_{\pi} (-g_m)(R_3 \parallel R_C)}{r_{\pi} + R_{TH}} \times \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_{sig}}$$

$$A_V = -g_m (R_C \parallel R_3) \quad \text{Miller approximation} \quad C_{M1} = C_{\pi} [1 + g_m (R_C \parallel R_3)] \quad \text{High frequency poles}$$



$$R_{C\pi} = r_{\pi} \parallel R_{TH} \quad R_{C\pi 2} = R_C \parallel R_3 \parallel r_o$$

$$R_{C\pi 1} = r_{\pi} \parallel R_{TH}$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi (C_{\pi} + C_{M1}) (r_{\pi} \parallel R_{TH})}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi C_{M2} (R_C \parallel R_3 \parallel r_o)}$$

②

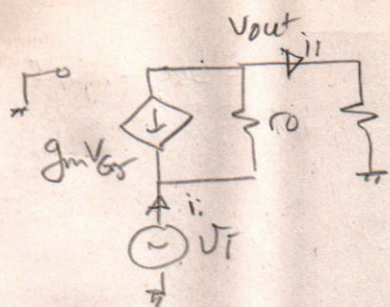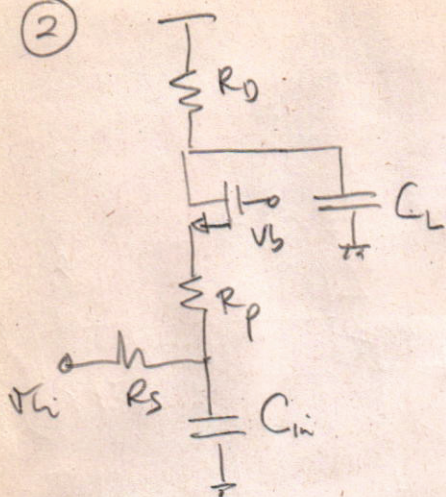

$$V_{out} = i R_D$$

$$i = -g_m V_{gs} + \frac{V_{in} - V_{out}}{r_o}$$


$$i_{in} + i_{rv} \frac{R_D}{r_o} = +g_m V_{in}$$

$$\frac{V_{in}}{i_{in}} = \frac{1 + \frac{R_D}{r_o}}{g_m} = \frac{r_o + R_D}{g_m} = R_x$$

$$R_{Gi} = R_S \parallel \left(R_p + \frac{r_o + R_D}{g_m} \right) \Rightarrow \tau_{Cin} = R_{Gi} \cdot C_{in} \Rightarrow f_{i1} = \frac{1}{2\pi \tau_{Cin}}$$

$$R_{CL} = R_D \parallel \left[r_o + (R_p + R_S) + g_m r_o (R_p + R_S) \right]$$

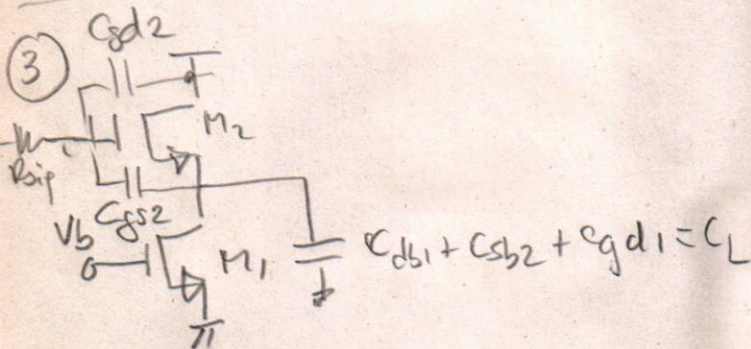
$$\Rightarrow \tau_{CL} = R_{CL} \cdot C_{CL} \Rightarrow f_{i2} = \frac{1}{2\pi \tau_{CL}}$$



$$R_{CL} = r_{o2} \parallel r_{o1} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \quad C_L = C_{db1} + C_{sb2} + C_{gd1}$$

$$R_{gd2} = R_{sig}$$

$$R_{gs2} = ?$$

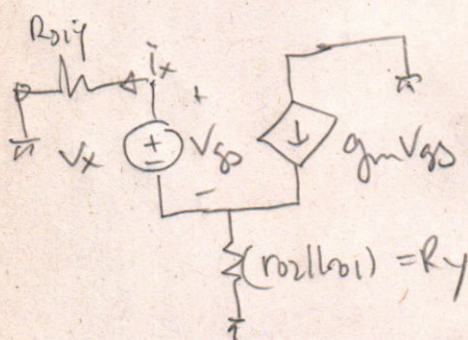

$$V_g = i_x R_{sig}$$

$$V_x = V_{gs}$$

$$V_s = (g_m V_{gs} - i_x) R_y$$

$$\frac{V_s}{R_y} + i_x = g_m (i_x R_{sig} - V_s)$$

$$V_s \left(\frac{1}{R_y} + g_m \right) = i_x (g_m R_{sig} - 1)$$

$$V_s = i_x \left(\frac{g_m R_{sig} - 1}{\frac{1}{R_y} + g_m} \right)$$

$$V_x = i_x R_{sig} - i_x \left(\frac{g_m R_{sig} - 1}{\frac{1}{R_y} + g_m} \right)$$

$$\frac{V_x}{i_x} = R_x = \frac{\left(\frac{R_{sig}}{R_y} + g_m R_{sig} - g_m R_{sig} + 1 \right)}{\frac{1}{R_y} + g_m} = \frac{1 + \frac{R_{sig}}{R_y}}{\frac{1}{R_y} + g_m} = R_{gs2}$$

$$\tau_1 = R_{CL} \cdot C_L \quad \tau_2 = R_{gs2} \cdot C_{gs2} \quad \tau_3 = R_{gd2} \cdot C_{gd2}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi \sum_{i=1}^3 \tau_i}$$

④ Check solutions with your TA!