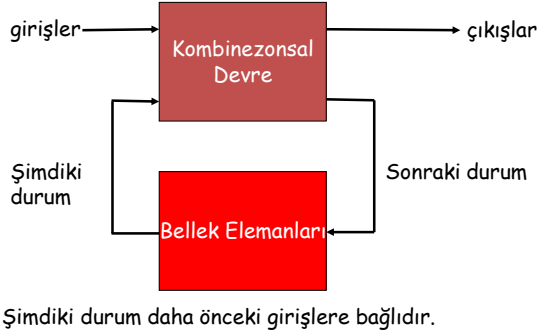


Ardışıl Devre Modeli



1

Senkron Ardışıl Devreler


- İşaretler bellek elemanlarını zamanın ayrık anlarında etkilerler.
- Ayrık anlar senkronizasyon gerektirir.
- Senkronizasyon ortak bir saat ile sağlanır.
- "Saat üretici" periyodik darbe dizisi üreten bir devredir.
- Bellek elemanlarının durumu her saat darbesinde güncellenir.



2

Senkron Ardışıl Devreler

 - Bellek elemanları 1-bitlik bilgi saklayabilen flip-flop lardır.




3

Latch ler

- Temel bellek elemanları
- Bir latch ikili durumunu sonsuza kadar koruyabilen bir bellek elemanıdır.
- Latch ler asenkron devrelerdir ve çalışmak için saat işaretine ihtiyaçları yoktur.
- Bu sebeple senkron ardışıl devrelerde doğrudan kullanılmazlar.
- Flip-flop ları elde etmek için kullanılırlar.

4

SR-Latch

 

| S | R | Q ₁ | Q ₂ |
|---|---|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | X | X |

$$Q_1 = (R + Q_2)' = R' Q_2'$$


$$Q_2 = (S + Q_1)' = S' Q_1'$$

$$Q_1 = Q_2'$$

Tanımsız

5

SR-Latch

 


| S | R | Q | Q' |
|---|---|---|----|
| 0 | 0 | x | x |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

Tanımsız

6

Kontrol Girişli SR-Latch

 

$$Q = ((S C)' Q')' = SC + Q$$


$$Q' = ((R C)' Q)' = RC + Q'$$

| C | S | R | Q | Q' |
|---|---|---|--------------------|----|
| 0 | X | X | Değişme yok | |
| 1 | 0 | 0 | Değişme yok | |
| 1 | 0 | 1 | Q = 0 Reset durumu | |
| 1 | 1 | 0 | Q = 1 Set durumu | |
| 1 | 1 | 1 | Tanımsız | |

7

D-Latch

 - Tanımsız hal devrede kararsızlığa sebep olabileceği için SR latch ler sık kullanılmaz.
- Çözüm: D-latch ler




Bu devre S ve R girişlerinin her zaman birbirlerinin tümleyeni olmasını sağlar.

8

D-Latch

| C | D | Q'nun sonraki durumu |
|---|---|----------------------|
| 0 | X | Değişim yok |
| 1 | 0 | Q = 0; reset durumu |
| 1 | 1 | Q = 1; set durumu |

- C=1 iken D girişi örneklenir.

 

9


Saklama elemanı olarak D-Latch

- D-latch ler geçici saklama için kullanılabilirler.
- C = 1 olduğu sürece D-latch girişi çıkışa aktarılır.
- C = 0 olduğu sürece bilgi korunur.
- Latch ler seviye tetiklemeli olarak adlandırılır.
 - C lojik-1 seviyesinde kaldığı sürece veri girişindeki değişim durumu ve latch çıkışını değiştirir.
- Bellek elemanlarının durumları senkron olarak değişmeli.
- Düşen veya yükselen kenar tetiklemeli bellek elemanlarına flip-flop lar denir.

10


Kenar Tetiklemeli D Flip-Flop

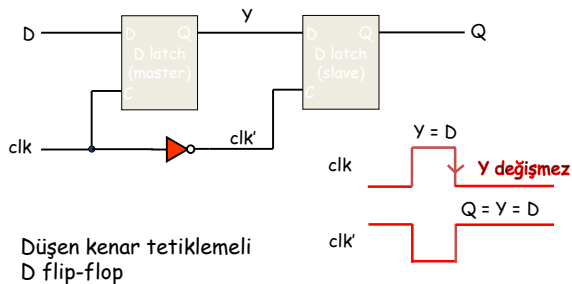- Kenar tetiklemeli D flip-flop iki D latch kullanılarak yapılabilir.




11

Yükselen Kenar Tetiklemeli D Flip-Flop

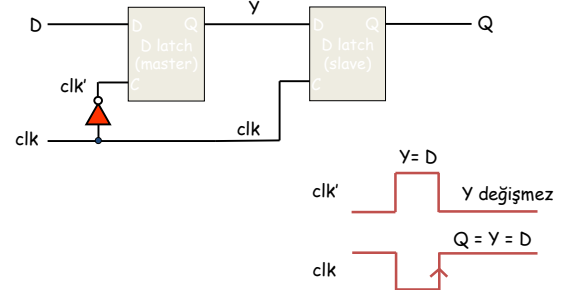

12


D Flip-Flop Sembolleri

 

- Karakteristik denklem
 - $Q(t+1) = D$

13

JK Flip-Flop lar

 


| J | K | Q(t+1) | Sonraki durum |
|---|---|--------|---------------|
| 0 | 0 | Q(t) | Değişim yok |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | Q'(t) | Tümleyen |

Karakteristik Tablo

- Karakteristik denklem
 - $Q(t+1) = JQ'(t) + K'Q(t)$

14


T (Toggle) Flip-Flop

 

| T | Q(t+1) | next state |
|---|--------|------------|
| 0 | Q(t) | no change |
| 1 | Q'(t) | Complement |

Karakteristik Tablo

 - Karakteristik denklem
 - $Q(t+1) = T \oplus Q = TQ' + T'Q$



15


Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi

- Amaç:
 - Senkron ardışıl devrelerin davranışını bulmak.
 - "Davranış"
 - Girişler
 - Çıkışlar
 - Flip-flop ların durumları kullanılarak elde edilir.
 - Çıkış ve sonraki durumun Boole fonksiyonlarını bulmak.
 - çıkış ve durum denklemleri
- (durum) tablosu
- (durum) diyagramı

16


Senkron Ardışıl Devrelerin Analizi

 - t anındaki şimdiki durum flip-flop dizisinde saklanır.
- (t+1) anındaki sonraki durum durum ve girişlerin oluşturduğu bir Boole fonksiyonu.
- t anındaki çıkışlar şimdiki durumlar ve bazen de girişlere bağlı Boole fonksiyonları.




Durum Denklemleri

 - Aynı zamanda geçiş denklemleri de denir.
 - Sonraki durumu şimdiki durum ve girişlerin bir fonksiyonu olarak verir.



Çıkış ve Durum Denklemleri

 - $y_1(t+1) = (y_1(t) \oplus y_2(t)) \cdot x$
- $y_2(t+1) = x \cdot y_2(t)'$
- $z = y_1(t) \cdot y_2(t) \cdot x$




Örnek: Durum (Geçiş) Tablosu

$y_1(t+1) = ?$ $y_2(t+1) = ?$ $z = ?$

| Şimdiki Durum | | Giriş | Sonraki Durum | | Çıkış |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| y_1 | y_2 | x | Y_1 | Y_2 | z |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

m FF ve n girişi olan senkron ardışıl bir devrenin durum tablosunda 2^{m+n} satır vardır.

Örnek: Durum Diyagramı

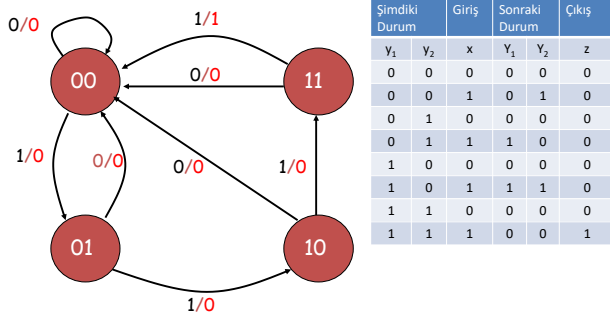

Durum diyagramı ile durum tablosu aynı bilgiyi verir.


21

JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- D tipi flip-flop da durum denklemi flip-flop un giriş denklemi ile aynı
 - $Q(t+1) = D$
- JK tipi flip-flop larda bu iki denklem farklı
 - Amacımız durum denklemlerini bulmak.
 - Yöntem
 - Flip-flop giriş denklemlerinin bulunması
 - Her giriş denkleminin doğruluk tablosu oluşturulması
 - Flip-flop ların karakteristik tablosu kullanılarak durum tablosundaki sonraki durum değerlerinin belirlenmesi

22

Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

 

• Flip-flop input equations

- $J_1 = xy_2$ ve $K_1 = x' + y_2$
- $J_2 = x$ ve $K_2 = 1$

23

Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- $J_1 = xy_2$ ve $K_1 = x' + y_2$
- $J_2 = x$ ve $K_2 = 1$

| Şimdiki Durum | Giriş | Sonraki Durum | FF girişleri | | | |
|---------------|-------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| y_1 | y_2 | x | y_1 | y_2 | J_1 | K_1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |


24

Örnek: JK tipi Flip-Flop lar ile Analiz

- Karakteristik Denklemler
 - $Y_1 = J_1 Y_1' + K_1' Y_1$
 - $Y_2 = J_2 Y_2' + K_2' Y_2$
- Flip-flop giriş denklemleri
 - $J_1 = xy_2$ ve $K_1 = x' + y_2$
 - $J_2 = x$ ve $K_2 = 1$
- Durum denklemleri
 - $Y_1 = xy_2 y_1' + (x' + y_2)' y_1 = xy_2 y_1' + xy_2' y_1 = x(y_2 \oplus y_1)$
 - $Y_2 = xy_2' + 1' y_2 = xy_2'$


25

Durum Diyagramı

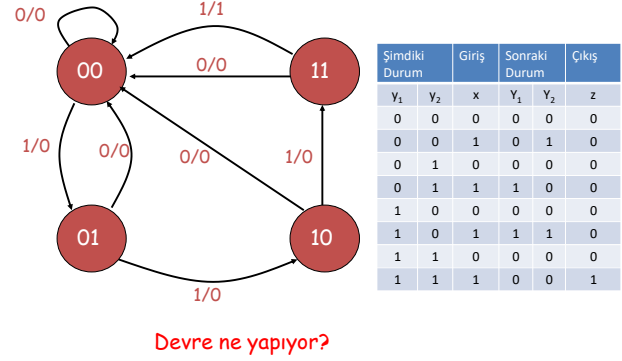

26

T tipi Flip-Flop lar ile Analiz

 

27

Örnek: T tipi Flip-Flop lar ile Analiz


- Karakteristik Denklemleri
 - $Y_0 = T_0 \oplus y_0$
 - $Y_1 = T_1 \oplus y_1$
- Flip-flop giriş denklemleri
 - $T_1 = x y_0$
 - $T_0 = x$
- Durum denklemleri
 - $Y_0 = x \oplus y_0$
 - $Y_1 = x y_0 \oplus y_1$

28

Durum Tablosu ve Diyagramı

- $Y_0 = x \oplus y_0$
- $Y_1 = x y_0 \oplus y_1$

| Şimdiki Durum | | Giriş x | Sonraki Durum | | Çıkış | |
|---------------|-------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| y_1 | y_0 | | y_1 | y_0 | y_1 | y_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

 

29

Moore ve Mealy Modelleri

- Senkron ardışıl devreler veya senkron makinalar aynı zamanda sonlu durum makinaları (*Finite State Machines (FSMs)*) olarak adlandırılırlar.

- İki tip model vardır:


Moore Modeli

- E. F. Moore tarafından ortaya atılmıştır.
- Çıkışlar SADECE durumlara bağlıdır.
- Çıkışlar durum diyagramında durumların üzerinde gösterilir.

Mealy Modeli

- G. Mealy tarafından ortaya atılmıştır.
- Çıkışlar girişlere VE durumlara bağlıdır.
- Çıkışlar durum diyagramında durum geçiş çizgilerinin üzerinde gösterilir.

Örnek: Mealy ve Moore Makinaları

 


Mealy makinası

- x ve y girişleri senkron değildir.
- Bu sebeple, çıkışlar kısa süreli yanlış değerler alabilirler.
- Girişler saat işareti ile senkron hale getirilmelidir veya
- Çıkışlar sadece saatin yükselen kenarında örneklenmelidir.

31

Örnek: Moore Makinası

 


- Çıkışlar saat işareti ile senkron olarak çalışır.


32

Moore ve Mealy Örnek Diyagramları

- Mealy Modeli durum diyagramı

 

- Moore Modeli durum diyagramı

 

Moore ve Mealy Örnek Durum Tabloları

- Moore Model durum tablosu

| Şimdiki Durum | Sonraki Durum | | Çıkış |
|---------------|---------------|-----|-------|
| | x=0 | x=1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 1 |

- Mealy Model durum tablosu

| Şimdiki Durum | Sonraki Durum | | Çıkış | |
|---------------|---------------|-----|-------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Senkron Ardışıl Devre Tasarımı

1. Problemin sözle tanımı
2. Durum diyagramının çizilmesi
3. Durumların indirgenmesi: s = durum sayısı
4. Flip-flop sayısının belirlenmesi: $n = \lceil \log_2 s \rceil$
5. Durumların kodlanması: $\underbrace{00 \dots 0}_{n\text{-bit}}, \underbrace{00 \dots 1}_{n\text{-bit}}, \underbrace{00 \dots 10}_{n\text{-bit}}, \dots$
6. Durum tablosunun çıkarılması
7. Flip-flopların tipinin belirlenmesi
8. Boole Fonksiyonlarının elde edilmesi
 1. Flip-flopların giriş fonksiyonları
 2. Çıkış fonksiyonları
9. Boole fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi

35

Örnek: Senkron Ardışıl Devre Tasarımı

- Sözle tanım
 - 1. Adım: 1-bitlik girişinden ard arda 3 tane veya daha fazla 1 geldiğini sezen devreyi tasarlayınız.
 - Giriş: herhangi bir uzunluktaki bit dizisi
 - Çıkış:
 - "1" : eğer devre istenen diziyi yakalamışsa
 - "0" : diğer hallerde

36

D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

– Z için Boole fonksiyonu

| $y_2 \backslash y_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |


$$z = y_1 y_2$$

41

D Tipi Flip-Floplar ile tasarım

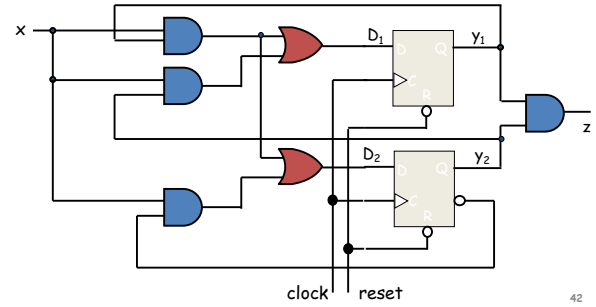
- 9. Adım: Boole fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi

$$D_1 = y_1 x + y_2 x \quad D_2 = y_1 x + y_2' x \quad z = y_1 y_2$$



42

JK Tipi Flip-Floplar ve MUX ile tasarım

 

Durum sayısı= 6

Durum değişkeni sayısı= 3

Flip-flop sayısı= 3

Giriş sayısı= 0

Çıkış sayısı= 6


•6 tane kayan ışık

•●= lojik-1

•○= lojik-0

43

Durum Diyagramı ve Tablosu

 

$$Y = Jy' + K'y$$

| J | K | Y |
|---|---|----|
| 0 | 0 | y |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | Q' |

| Şimdiki Durum $y_2 y_1 y_0$ | Sonraki Durum $y_2 y_1 y_0$ | Flip-flop girişleri $J_2 K_2 J_1 K_1 J_0 K_0$ | Çıkışlar $z_5 z_4 z_3 z_2 z_1 z_0$ |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 0 0 0 | 0 0 1 | 0 k 0 k 1 k | 1 1 1 0 0 0 |
| 0 0 1 | 0 1 0 | 0 k 1 k k 1 | 0 1 1 1 0 0 |
| 0 1 0 | 0 1 1 | 0 k k 0 1 k | 0 0 1 1 1 0 |
| 0 1 1 | 1 0 0 | 1 k k 1 k 1 | 0 0 0 1 1 1 |
| 1 0 0 | 1 0 1 | k 0 0 k 1 k | 0 0 1 1 1 0 |
| 1 0 1 | 0 0 0 | k 1 0 k k 1 | 0 1 1 1 0 0 |

44

Flip-flop giriř Denklemlerinin Gerçeklenmesi

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | | k | k | k | k |

$$J_2 = y_1y_0'$$

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | 0 | 1 | k | k |
| 1 | | 0 | 0 | k | k |

$$K_2 = y_0$$

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | 0 | k | k | 1 |
| 1 | | k | k | k | k |

$$K_1 = y_0$$

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | 1 | k | k | 1 |
| 1 | | 1 | k | k | k |

$$J_1 = y_2'y_0$$


| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$J_0 = 1$$

| | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| y_2 | y_1y_0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | k | 1 | 1 | k |
| 1 | | k | 1 | k | k |


$$K_1 = 1$$

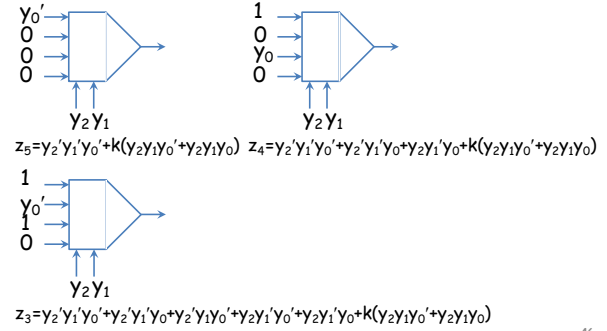Flip-flop Çıkıř Denklemlerinin Gerçeklenmesi




46

 Flip-flop Çıkıř Denklemlerinin Gerçeklenmesi



47

 
Flip-flop Çıkıř Denklemlerinin Gerçeklenmesi



48

Lojik diyagram

 
$$J_2 = y_1 y_0' \quad K_2 = y_0 \quad J_1 = y_2' y_0 \quad K_1 = y_0 \quad J_0 = 1 \quad K_0 = 1$$



49

T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

 - Örnek: 3-bit ikili sayıcı
– 0 → 1 → 2 → ... → 7 → 0 → 1 → 2



Durum Diyagramı

Kaç flip-flop?

Durum kodlama:

- $D_0 \rightarrow 000$
- $D_1 \rightarrow 001$
- $D_2 \rightarrow 010$
- ...
- $D_7 \rightarrow 111$

50

T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Durum tablosu

| Şimdiki Durum | | | Sonraki Durum | | | FF girişleri | | |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| y_2 | y_1 | y_0 | Y_2 | Y_1 | Y_0 | T_2 | T_1 | T_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

51

T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Flip-Flop giriş denklemleri

| y_2 | $y_1 y_0$ | | | |
|-------|-----------|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$T_2 = y_1 y_0$$

$$T_0 = 1$$

| y_2 | $y_1 y_0$ | | | |
|-------|-----------|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

$$T_1 = y_0$$

52


T Tipi Flip-Floplar ile tasarım

- Devre

$$T_2 = y_1 y_0$$


$$T_1 = y_0$$

$$T_0 = 1$$

 

53

Kullanılmayan Durumlar

 

Modulo-5 sayıcı

| Şimdiki Durum | | | Sonraki Durum | | |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| y_2 | y_1 | y_0 | y_2 | y_1 | y_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

54

Kullanılmayan Durumlar

| Şimdiki Durum | | | Sonraki Durum | | |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| y_2 | y_1 | y_0 | y_2 | y_1 | y_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| y_2 | $y_1 y_0$ |
|-------|-------------|
| 0 | 00 01 11 10 |
| 0 | 0 0 0 1 0 |
| 1 | 0 X X X X |

$$y_2 = y_1 y_0$$

| y_2 | $y_1 y_0$ |
|-------|-------------|
| 0 | 00 01 11 10 |
| 0 | 0 0 1 0 1 |
| 1 | 0 X X X X |

$$y_1 = y_1' y_0 + y_1 y_0' = y_1 \oplus y_0$$

| y_2 | $y_1 y_0$ |
|-------|-------------|
| 0 | 00 01 11 10 |
| 0 | 0 1 0 0 1 |
| 1 | 0 X X X X |

$$y_0 = y_2' y_0'$$

55


Kullanılmayan Durumlar

| Şimdiki Durum | | | Sonraki Durum | | |
|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| y_2 | y_1 | y_0 | y_2 | y_1 | y_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

$$y_2 = y_1 y_0$$

$$y_1 = y_1 \oplus y_0$$

$$y_0 = y_2' y_0'$$

 


Devre kilitlenen türden değil.

56

Tasarım Örneği

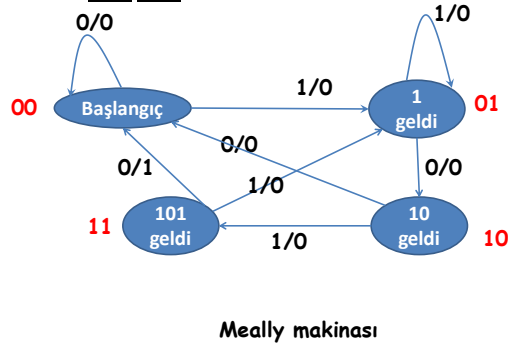- 1 bitlik girişinden son 1010 geldiğinde çıkışı 1 olan devreyi tasarlayınız.
- Örnek: x= 1010 1011 ise z= 0001 0000



57

Durum Tablosu

| Şimdiki Durum | | Giriş | Sonraki Durum | | Çıkış |
|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| Y ₁ | Y ₂ | x | Y ₁ | Y ₂ | z |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

58

VHDL Kodu


```
library IEEE;
use
  IEEE.STD_LOGIC_1164
  .ALL;

entity MealyMachine is
  Port ( x : in STD_LOGIC;
        y : out STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC);
end MealyMachine;
```

```
architecture Behavioral of MealyMachine is
  type state_type is (BD,Bir,Bir0,Bir01); signal durum : state_type;
  Begin
  process(clk) begin
    if clk'event and clk='1' then
      if rst='1' then durum <= BD; y <= '0';
      else
        case durum is
          when BD =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
          when Bir=>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= Bir0; end if;
          when Bir0=>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir01; else durum <= BD; end if;
          when Bir01=>
            if x='1' then durum <= Bir; y <= '1'; else durum <= Bir0; y <= '0'; end if;
          end case;
        end if;
      end if;
    end process;
  end Behavioral;
```


59

Devre Şeması

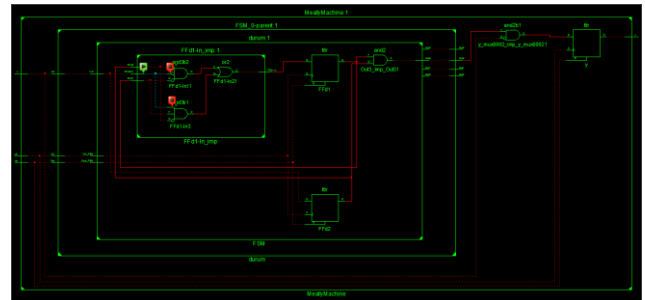


60

Zamanlama Diyagramı

 


İdeal Hal: Gecikmeler = 0

 

İdeal Olmayan Hal: Gecikmeler \neq 0

61

Moore makinası

 

62

VHDL Kodu


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MooreMachine is
  Port ( x : in STD_LOGIC;
        y : out STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC);
end MooreMachine;
```

```
architecture Behavioral of MooreMachine is
  type state_type is (BD,Bir,Bir0,Bir01,Bir010); signal durum : state_type;
  Begin
  process(clk) begin
    if clk'event and clk='1' then
      if rst='1' then durum <= BD; y <= '0';
      else
        case durum is
          when BD =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
          when Bir =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir0; else durum <= Bir; end if;
          when Bir0 =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir01; else durum <= BD; end if;
          when Bir01 =>
            y <= '0';
            if x='1' then durum <= Bir010; else durum <= Bir01; end if;
          when Bir010 =>
            y <= '1';
            if x='1' then durum <= Bir; else durum <= BD; end if;
        end case;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```


63

Devre Şeması

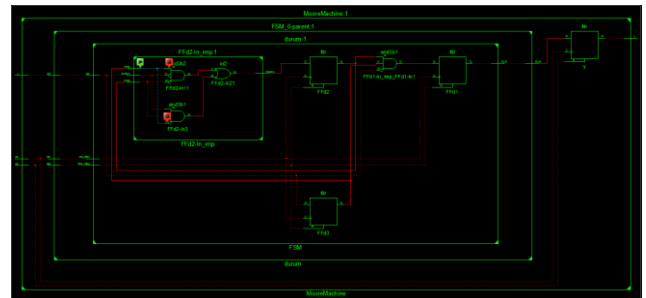


64

Zamanlama Diyagramı

 

İdeal Hal: *Gecikmeler* = 0

 

İdeal Olmayan Hal: *Gecikmeler* \neq 0