
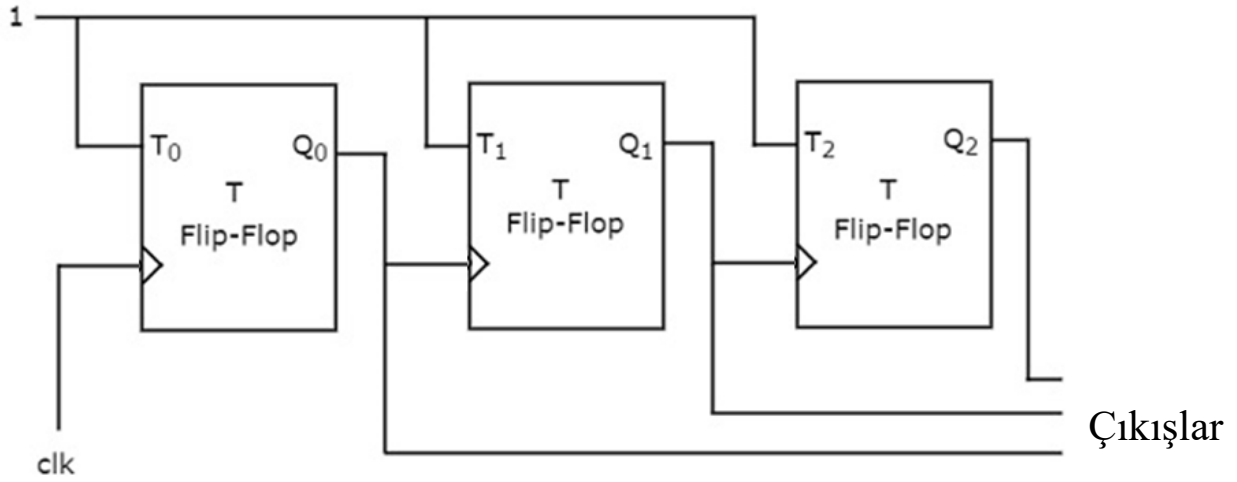


- 1) Şekil 1’de verilen devrede flip-flop çıkışlarına ait Boole fonksiyonlarını bulunuz. ($Q = T \oplus q$, $Q(t+1) = T \oplus Q(t)$)
- 2) Bulduğunuz Boole fonksiyonlarından faydalananarak Şekil 2’de verilen zaman diyagramını doldurunuz.
- 3) Sonuçlarınızdan yola çıkarak devrenin işlevini belirtiniz.

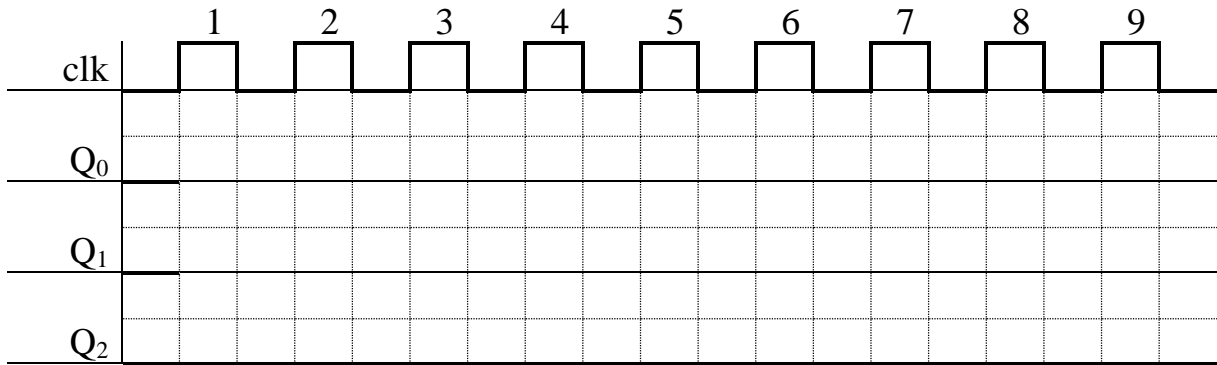

Şekil 1



Şekil 2